 


Reti combinatorie:
moduli di base

Codificatore





- Realizza la funzione di **codifica binaria**, ossia associare ad ogni elemento di un insieme Γ composto da **m simboli**, una sequenza distinta di n bit
- Per ogni simbolo tale circuito genera il codice corrispondente
$$2^n \geq m$$
- m linee di ingresso x_0, \dots, x_{m-1} , n linea di uscita y_0, \dots, y_{n-1}
 - La linea x_i è associata al simbolo i-simo
 - Quando $x_i=1$, e $x_j=0$ ($j \neq i$), in uscita è presente il codice corrispondente al simbolo i-simo



Esempio


- Codifica cifre decimali in BCD

	$Y_3Y_2Y_1Y_0$
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

    

Decodificatore

 
- Realizza la funzione inversa del codificatore, a partire da una parola di un codice in binario genera una uscita che identifica uno dei simboli dell'insieme Γ .
- Per ogni configurazione di ingresso, una sola uscita vale 1, le altre hanno valore 0



Esempio

- Decoder BCD-Cifre decimali (prima realizzazione)


$x_3x_2x_1x_0$	$y_9y_8y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0$
0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0001	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0010	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0011	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0100	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0101	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0110	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0111	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1000	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1001	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Esempio



- Decoder BCD-Cifre decimali (seconda realizzazione)

$x_3x_2x_1x_0$	$y_9y_8y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0$
0000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0001	0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0010	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0011	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0100	0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0101	0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0110	0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0111	0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1000	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1001	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 


Decodificatore con enable

  - E' dotato di un ulteriore ingresso di abilitazione E (detto anche *strobe*)
- Il decodificatore è abilitato (ossia il processo di decodifica ha luogo) solo quando $E=1$




Realizzazione di funzioni tramite decoder

$x_2x_1x_0$	f
000	1
001	0
010	0
011	0
100	1
101	0
110	1
111	1

 


 Realizzazione di funzioni tramite decoder (con Enable tree-state)



ROM (Read Only Memory)

 
- Insieme di locazioni di memoria che possono essere lette specificandone l'indirizzo



- Una ROM è un **circuito combinatorio**
(dato un ingresso c'è una sola uscita)

Schema logico di una ROM

 
Funzioni di commutazioni realizzate come OR di mintermini



○ fusibile


Implementazione ROM con C-MOS

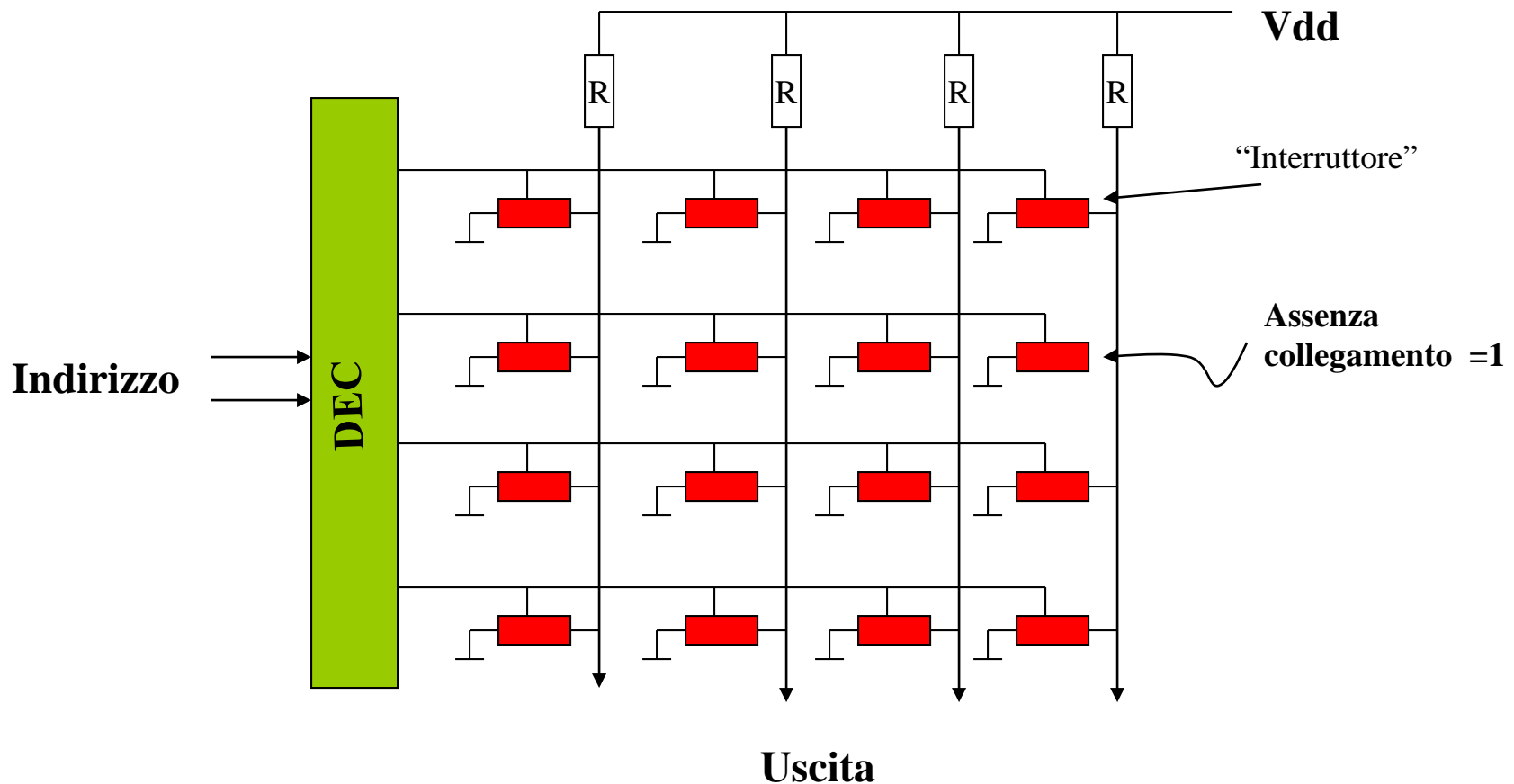- ROM 4x4 (numero parole x dimensione parola)




Implementazione ROM (2)

- Esempio, indirizzo 01, uscita=0001

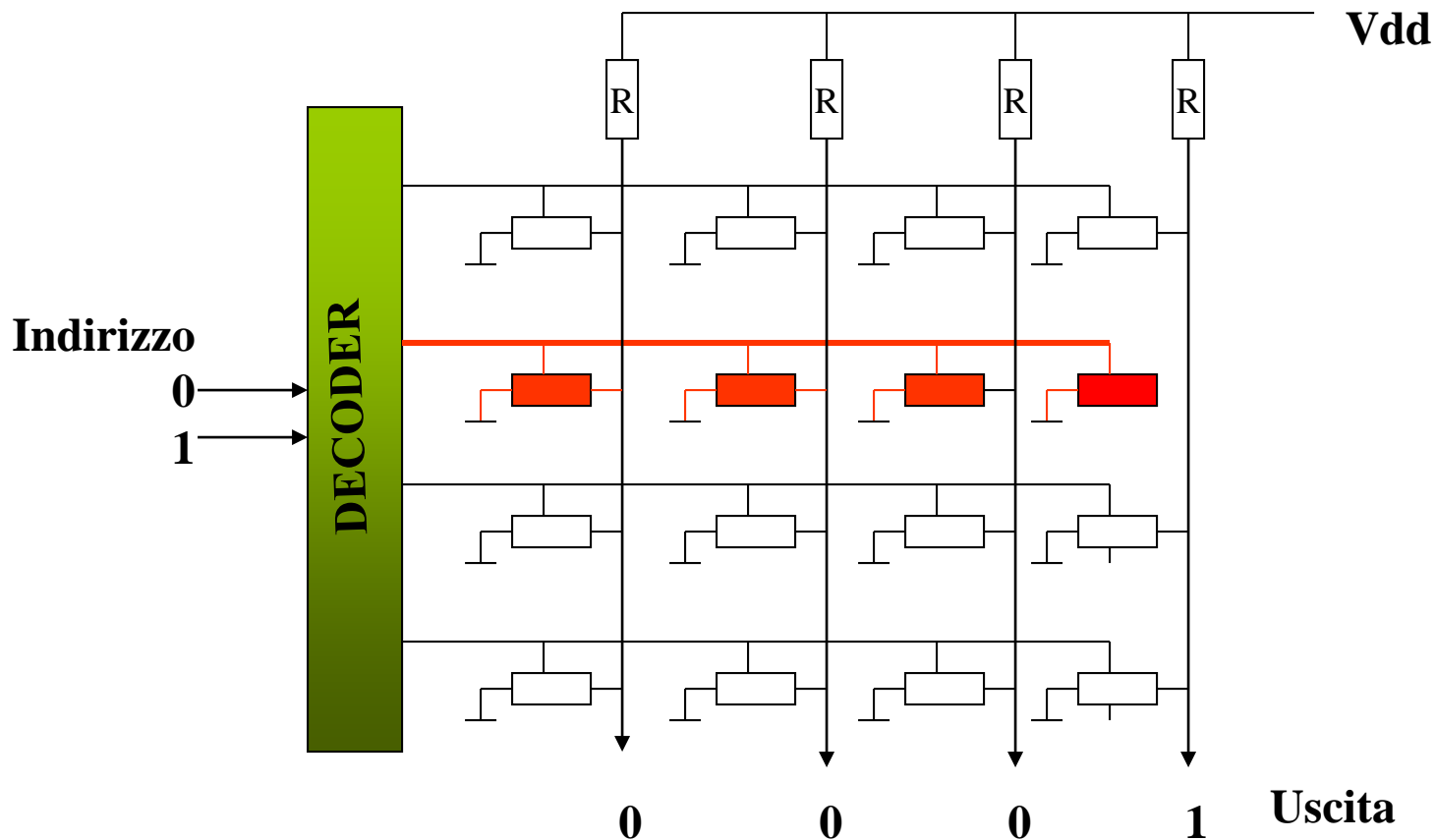


ROM temporizzazioni

 

- t_a : tempo di propagazione dall'ingresso X all'uscita Z
- t_{cs} : tempo di propagazione dall'ingresso cs all'uscita Z
- t_{oe} : tempo di propagazione dall'ingresso oe all'uscita Z
- t_v : tempo di mantenimento dell'uscita da quando commuta X o cs o oe
- t_d : tempo di disabilitazione dell'uscita da quando commuta cs o oe



Multiplexer (MUX $2^n:1$)

 - Ingressi
 - $m=2^n$ ingressi dati
 - n ingressi di selezione (controllo)
- Uscita
 - Una fra le m , a seconda del controllo




s	y
0	x_0
1	x_1
..	..
2^n-1	x_{2^n-1}

MUX 4-2

  


MUX - Generatore di funzioni

 

$$y = f(x_0 x_1 x_2) = m_0 + m_2 + m_3 + m_6 = \Sigma(0, 2, 3, 6)$$


$$y = M_1 M_4 M_5 M_7 = \Pi(1, 4, 5, 7)$$

DEMUX 2-4

 

Half Adder - Semisommatore


- Ingresso 2 bit, uscita 2 bit

 


In		Out	
A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$C = AB$$
 
$$S = (\text{not } A)B + A(\text{not } B) = A \oplus B$$




Full Adder - Addizionatore completo


 


In			Out	
A	B	Cin	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 S vale 1 solo quando un numero dispari di bit di ingresso vale 1. Quindi,
 $S = A \oplus B \oplus C$




Ripple Carry Adder (RCA)

  


Il tempo per ottenere il risultato è pari ad nT_c , dove T_c è il tempo di propagazione del riporto

Addizionatore/Sottrattore

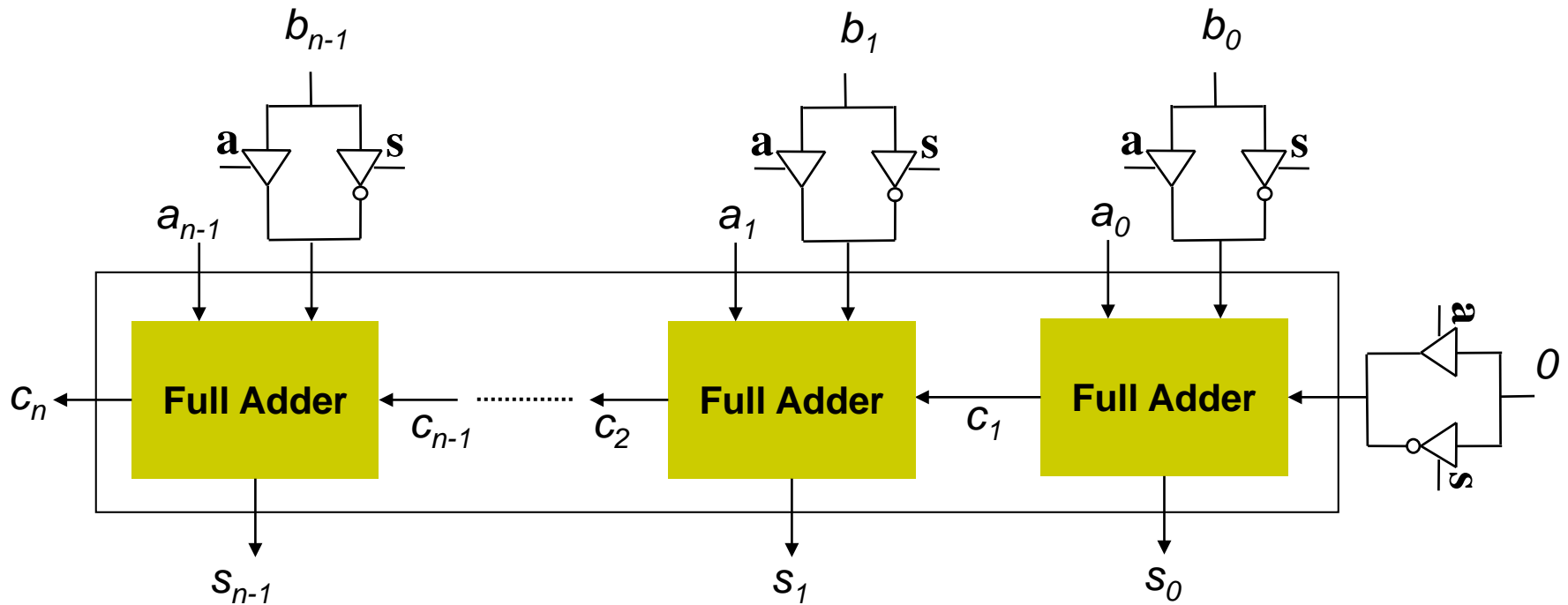


ALU (bit slice)

 


op	y
0 0	a AND b
0 1	a OR b
1 0	$(a+b+c_{in}) \bmod 2$
1 1	??

- **op** seleziona il tipo di operazione (la configurazione 11 non è ammessa-prevista)

ALU a 32 bit (bit slice)

 


ALU (bit slice)

 

op	InvertiB	c_{in}	y
0 0	0	-	a AND b
0 0	1	-	A AND (NOT b)
0 1	0	-	a OR b
0 1	1	-	A OR (NOT b)
1 0	0	0	$(a+b+c_{in}) \bmod 2$
1 0	1	1	$(a-b)^*$

* = rappresentazioni in complemento a 2

ALU a 32 bit

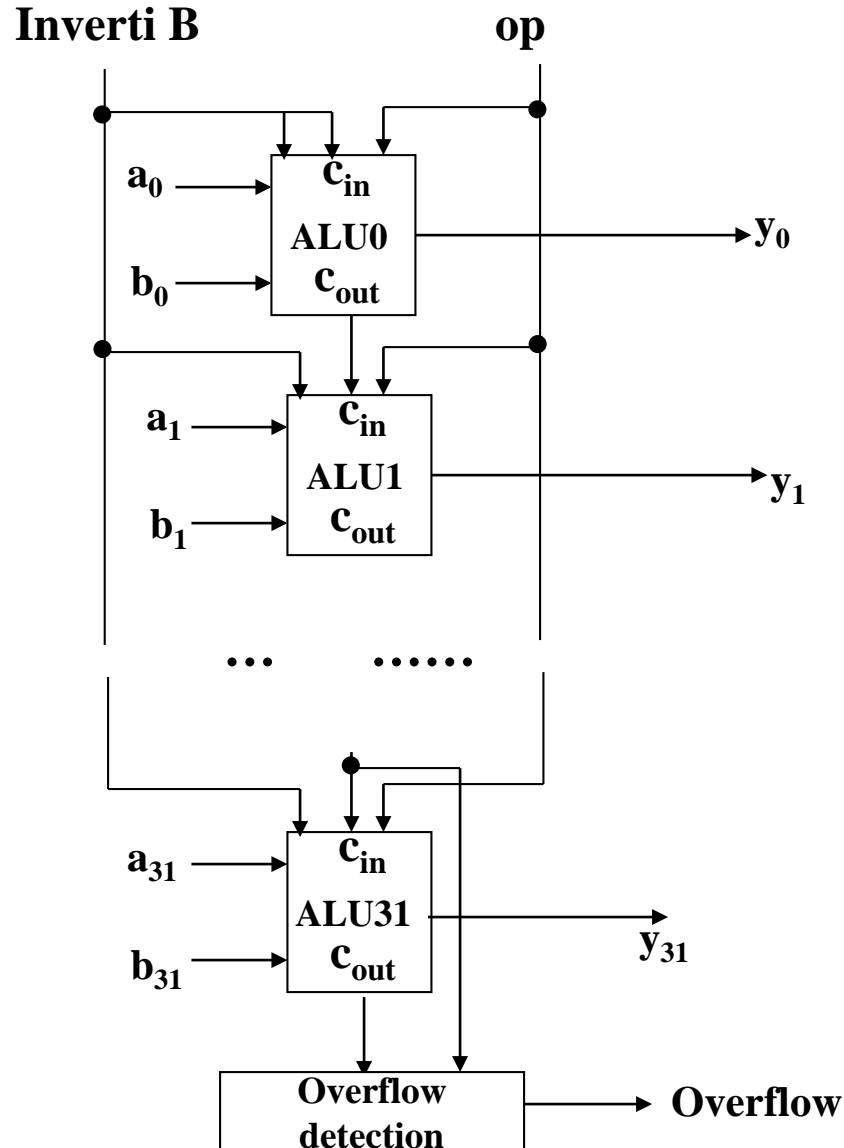


op	Inverti B	y
0 0	-	A AND B
0 1	-	A OR B
1 0	0	A + B
1 0	1	A - B

Per stabilire se si verifica overflow
 È sufficiente confrontare se
 in corrispondenza del MSB, $c_{in} \neq c_{out}$

Supporto ALU per i salti

- Vogliamo ampliare la ALU in modo che sia in grado di rilevare la condizione $a=b$
- Tale condizione è utile per far eseguire istruzioni in modo condizionato (jump)
- Indichiamo con Zero la variabile binaria così definita:
 - $\text{Zero}=1$ se e solo se $a=b$
- Per calcolare Zero osserviamo che $a=b \leftrightarrow a-b=0$
 - Pertanto $\text{Zero}=1$ se e solo se tutti i bit dell'operazione $a-b$ sono nulli. Ossia, Zero coincide col mintermine m_0 definito sugli n bit $r_0 \dots r_{n-1}$ che rappresentano la differenza.
 - $\text{Zero}=m_0 = (\text{not } r_0)(\text{not } r_1)\dots(\text{not } r_{n-1}) = \text{not } (r_0 + r_1 \dots + r_{n-1})$

ALU a 32 bit

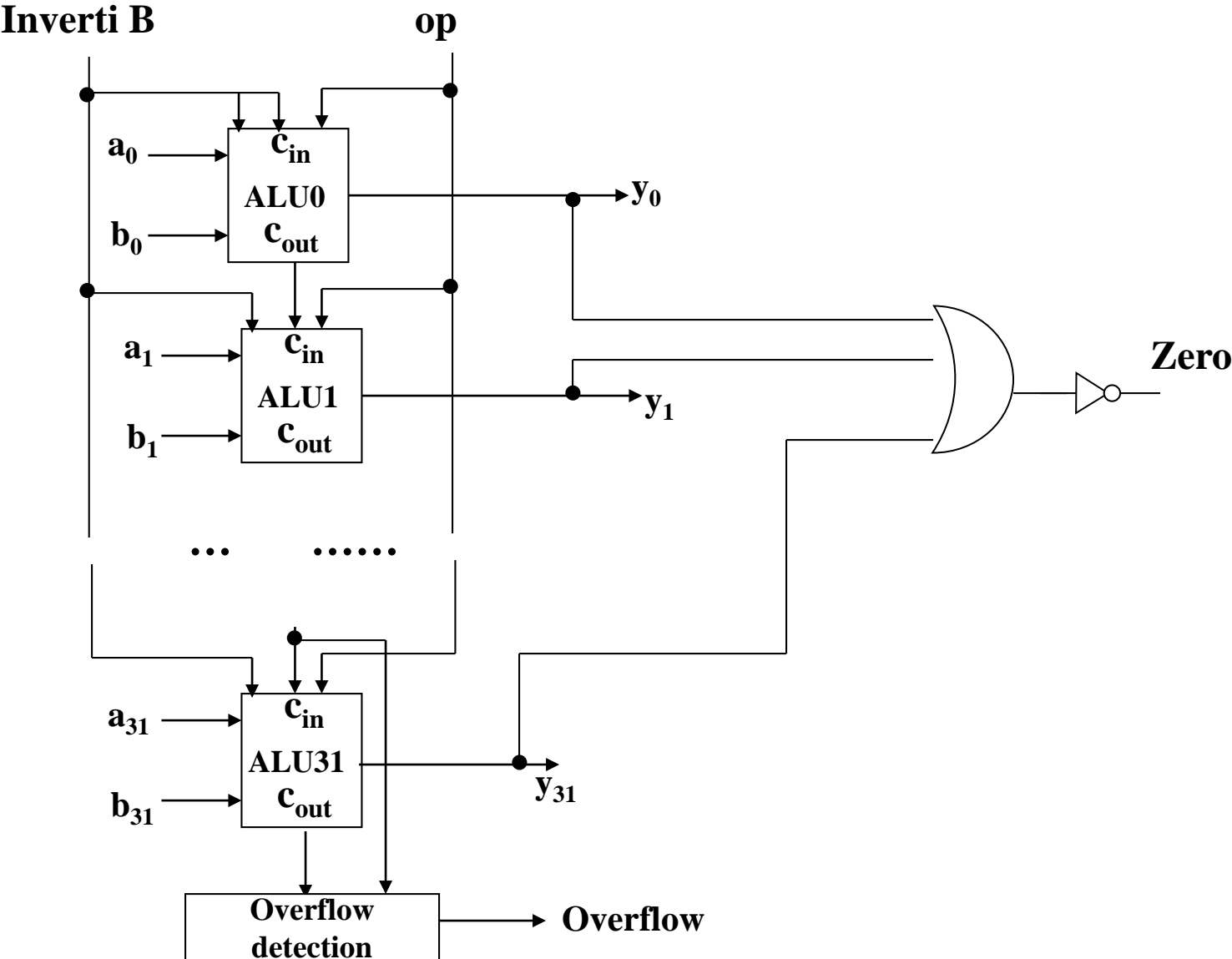

Progetto di un sommatore con operandi a due bit

$a_1b_1a_0b_0$	$r_{out} s_1s_0$
0 0 0 0	0 0 0
0 0 0 1	0 0 1
0 0 1 0	0 0 1
0 0 1 1	0 1 0
0 1 0 0	0 1 0
0 1 0 1	0 1 1
0 1 1 0	0 1 1
0 1 1 1	1 0 0
1 0 0 0	0 1 0
1 0 0 1	0 1 1
1 0 1 0	0 1 1
1 0 1 1	1 0 0
1 1 0 0	1 0 0
1 1 0 1	1 0 1
1 1 1 0	1 0 1
1 1 1 1	1 1 0

Sintesi

Confronto con approccio iterativo

Commento sulle operazioni aritmetiche

- Sottrazione: si può implementare come addizione con operandi rappresentati in complemento a due
- Moltiplicazione: si può implementare come somme successive
- Divisione: si può implementare come sottrazioni successive

Quindi tutte le operazioni si potrebbero implementare solo con il circuito addizionatore, anche se poi le moltiplicazioni e le divisioni si realizzano, per motivi di velocità, con circuiti sequenziali ad hoc.