
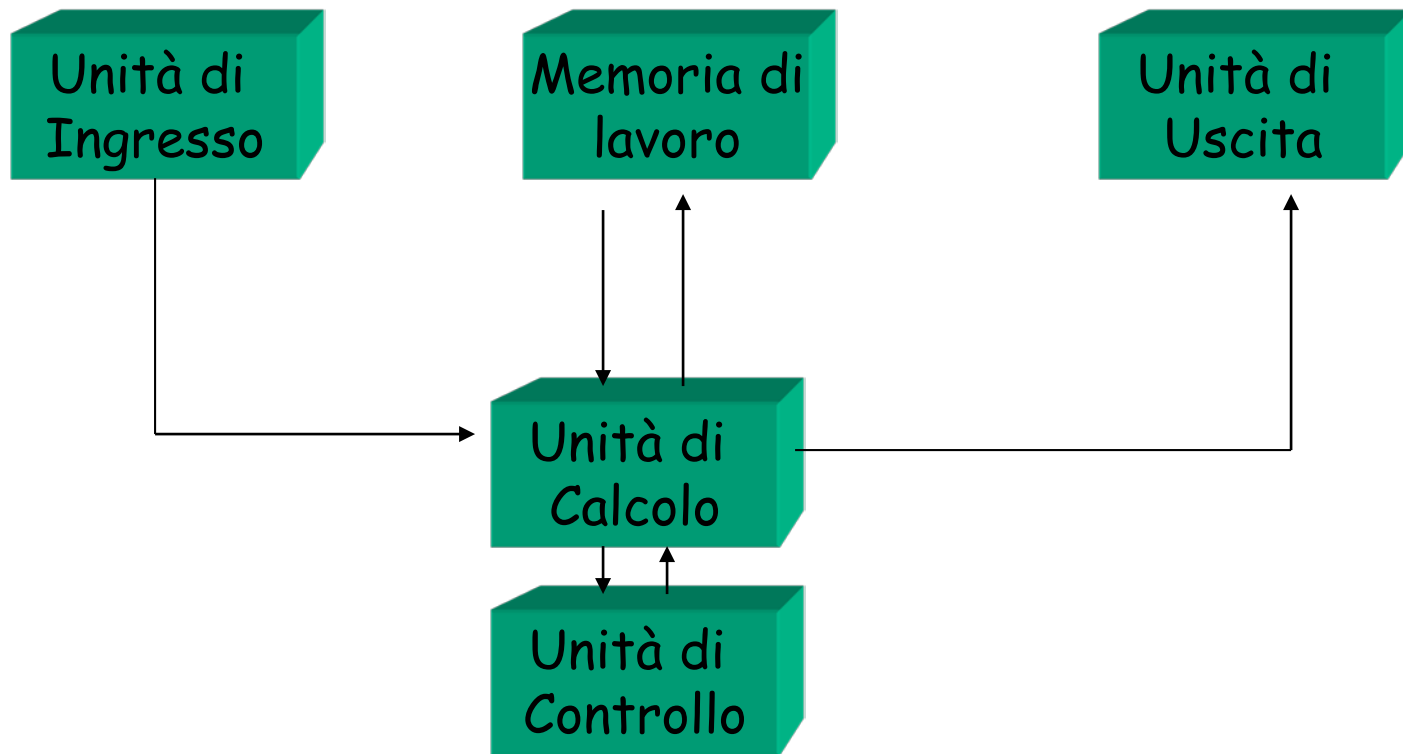


Il processore z64


# Macchina di von Neumann

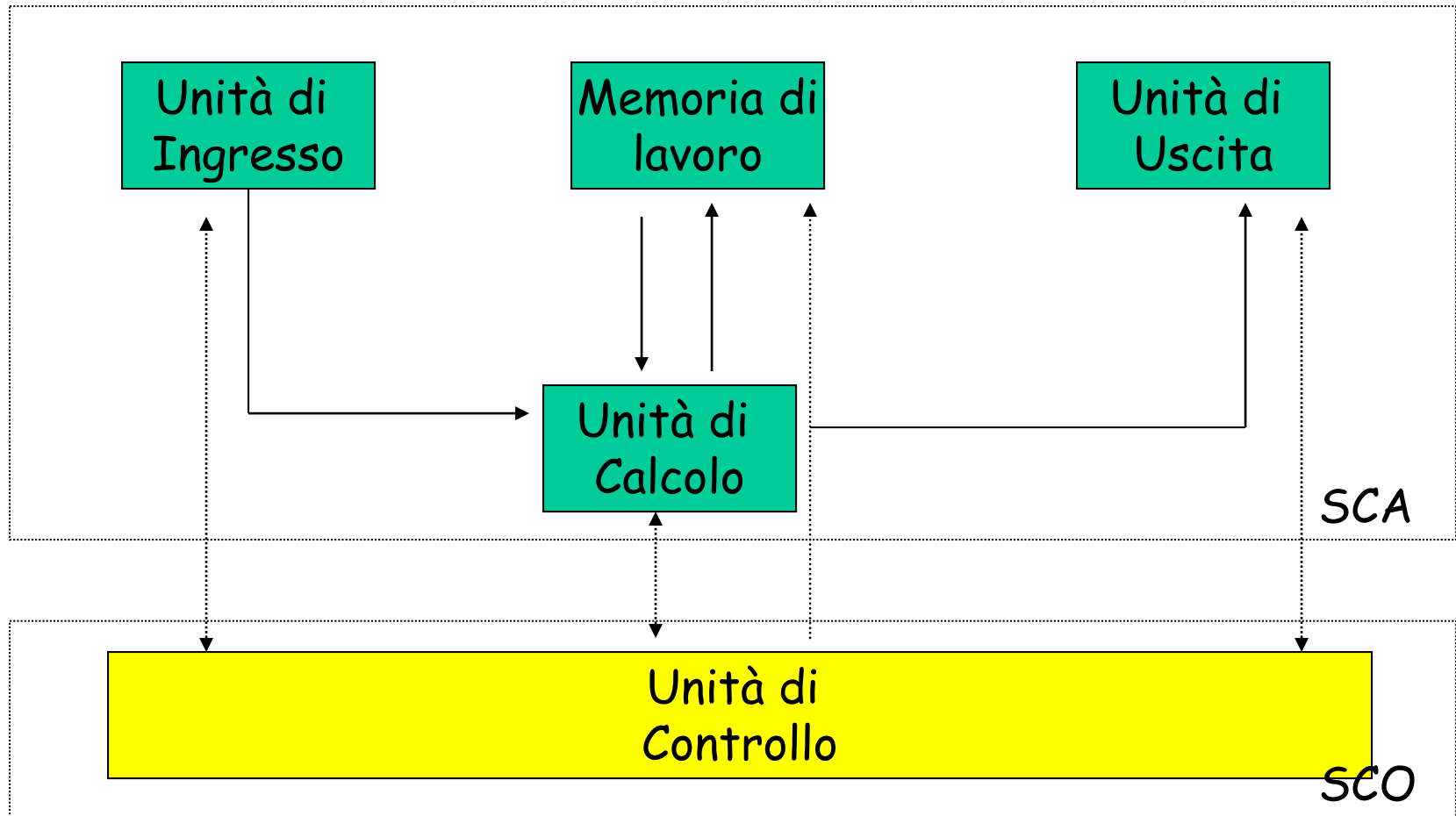

# Suddivisione SCA-SCO


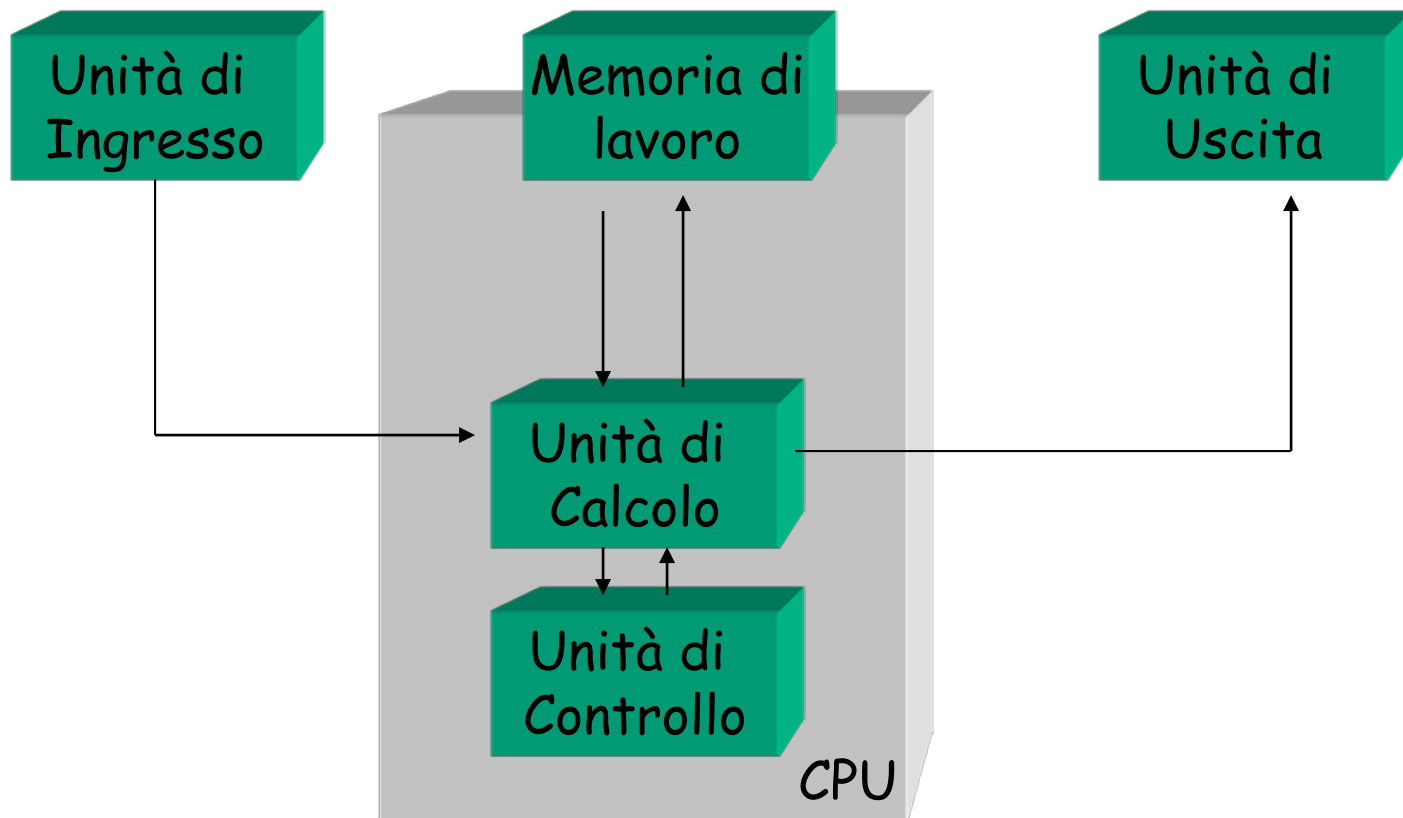
# Modifica macchina di Von Neumann con CPU



# Dal linguaggio ad alto livello al linguaggio macchina

Non dipende dalla macchina HW

Programma in  
Linguaggio alto Livello

$a=b+c$

Compilatore

- Insieme istruzioni che dipendono dalla macchina hw (simboliche)

Programma in  
Linguaggio Assembly

```
movw b,R1  
movw c,R2  
addw R2,R1  
movw R1,a
```

- Commenti
- Riferimenti simbolici

Assemblatore

Programma in  
Linguaggio Macchina

```
000101..010100  
1011101..010100  
01011..11101010  
010..1110101010
```

- Insieme Istruzioni della macchina hw
- Riferimenti indirizzi fisici


Macchina HW

# z64

- Processore "virtuale" dotato di registri da 64bit
- Non esiste nella realtà, ma le sue funzionalità sono simulate tramite un programma
- Nel seguito sarà usato per approfondire alcuni aspetti legati alle architetture dei calcolatori
- Sistema multiciclo
- Prima versione:
  - no pipeline,
  - no memoria cache

R0,R1...  
registri

ALU,  
shifter  
unità di  
calcolo

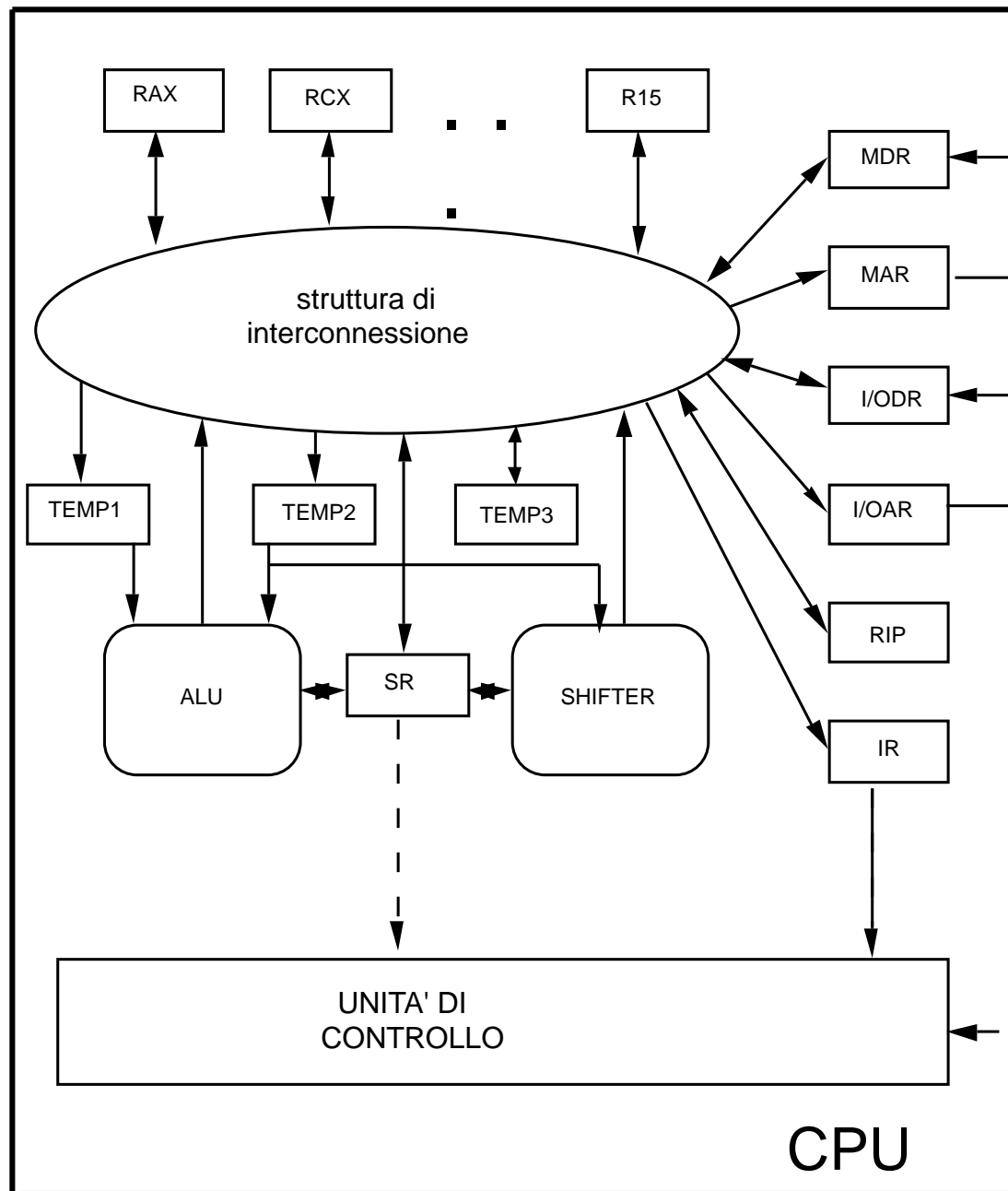

Collega-  
menti  
con  
memoria  
e I/O

N.B.

non sono indicati i segnali di controllo che dal SCO vanno verso i registri interni, le unità di calcolo e la struttura di interconnessione

## z64- Sottosistema di Calcolo (SCA)

- Registri (basati su Flip-Flop D con segnale di *Enable*)
  - speciali
  - generali
- Dispositivi di calcolo
  - Shifter
  - ALU (somma e sottrazione)
- MUX
- Decodificatori
- Struttura di interconnessione: BUS



# Esecuzione dell'istruzione

L'esecuzione dell'istruzione prevede tre fasi:

- Il **fetch** serve a prelevare l'istruzione dalla memoria
- La **decodifica** è fatta dal sistema di controllo
- L'**esecuzione** di una istruzione consiste in un numero variabile di operazioni elementari che possono essere:
  - Accesso ai dati memorizzati nei registri interni
  - Calcolo dell'indirizzo di memoria da cui leggere e/o scrivere i dati
  - Accesso in lettura in memoria
  - Manipolazione dei dati
  - Accesso in scrittura in memoria
  - Lettura dei dati da periferica
  - etc

## Ciclo istruzione

Le interazioni elementari del processore con il mondo esterno (memoria o dispositivi di input/output) vengono denominate ***CICLI MACCHINA***

Ogni ciclo istruzione prevede almeno un ciclo macchina (il fetch)

## Un semplice esempio

Consideriamo l'istruzione  $a=a+b$ , espressa in un linguaggio di alto livello

- “Memorizza nella variabile di nome  $a$ , la somma dei valori contenuti nelle variabili di nome  $a$  e  $b$ ”
  - Nota: Le variabili sono individuate da un nome simbolico deciso precedentemente nel programma..

$a$ 

15
----

$b$ 

9
---

$a = a + b$   
→

$a$ 

24
----

$b$ 

9
---

Prima

Dopo

## Un semplice esempio (2)

Per eseguire questa istruzione è necessario


- Stabilire dove sono memorizzati i valori da sommare
- Stabilire dove va scritto il risultato dell'operazione
- Quale operazione svolgere
- Nello z64, gli operandi sono memorizzati nei registri interni alla CPU (registri visibili al programmatore)
- Il formato dell'istruzione è (s può essere B,W,L,Q)  
ADDs <sorgente>,<destinazione>

Per esempio

ADDW R2,R1

#somma il contenuto di R1 con quello di R2 (32 bit) e poni il risultato in R1


# Esecuzione istruzione

 

**MEMORIA**


RIP= Register for Instruction Pointer  
Contatore/puntatore di programma  
(memorizza indirizzo dell'istruzione  
in esecuzione)

# Istruzione: fase di fetch

 


IR= Instruction Register  
(memorizza *codice* dell'istruzione  
in esecuzione)

# Istruzione: decodifica

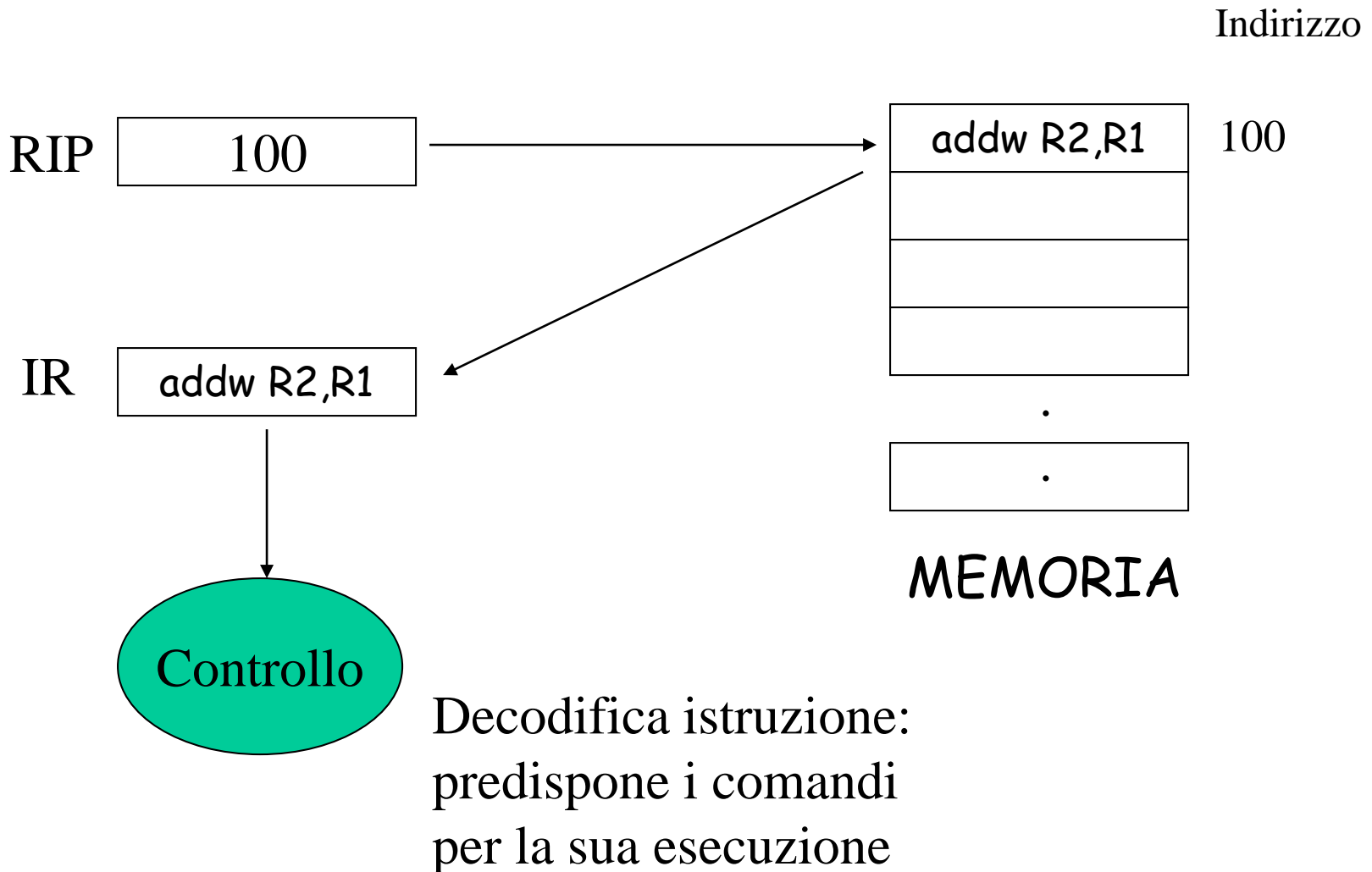

# Istruzione: fase di esecuzione

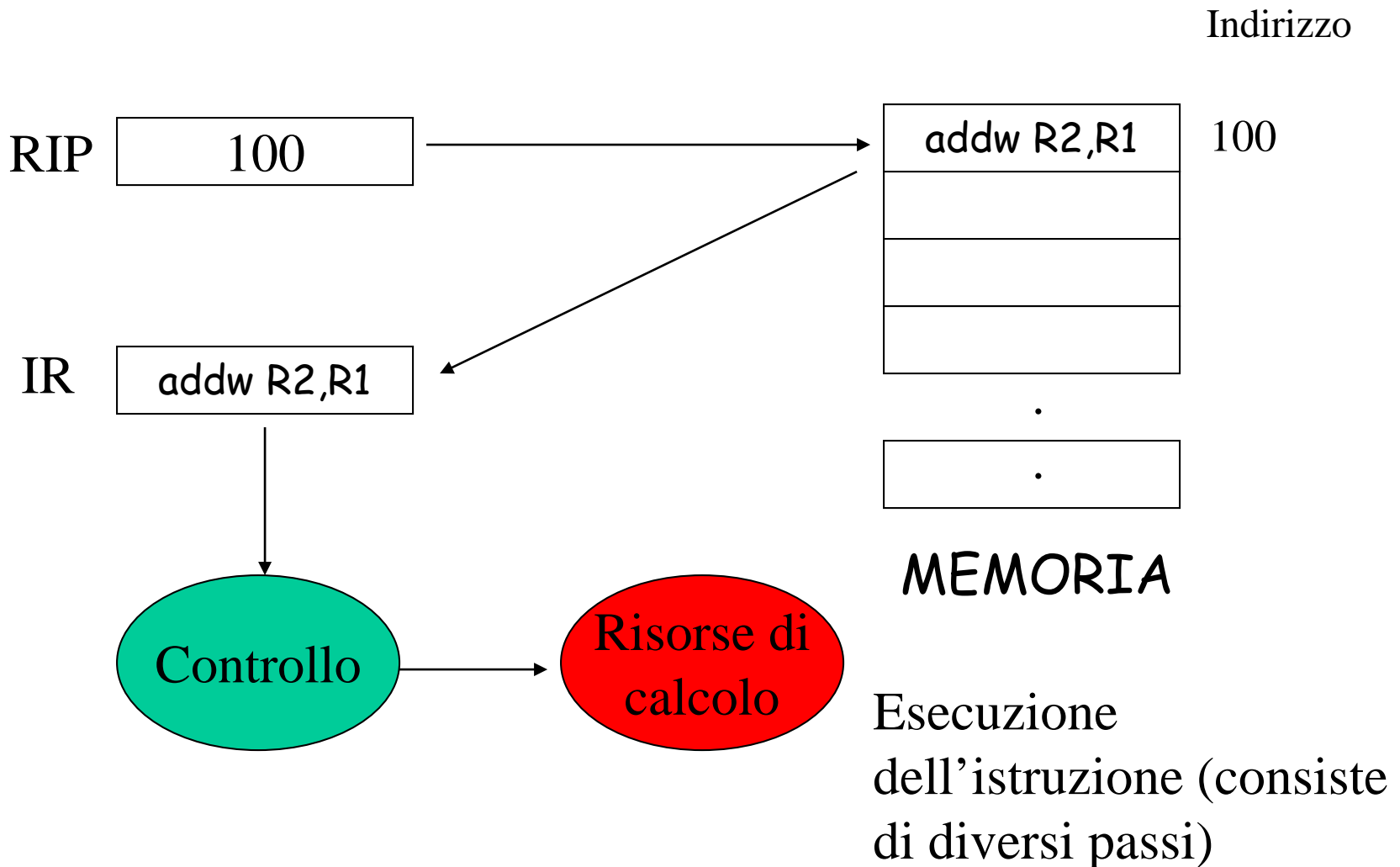



# CPU come interprete


- La CPU interpreta le istruzioni che man mano sono presenti nel suo Instruction Register (notare che l'esecuzione di una istruzione di salto può modificare il contenuto di RIP)

**fetch: (RIP)→IR**  
**incrementa RIP**  
**esegui istruzione in IR**  
**vai al passo *fetch***


La notazione  
(RIP) indica il  
contenuto  
della  
locazione di  
memoria con  
indirizzo RIP

- Tale schema è semplificato poiché per interagire con l'esterno, o gestire situazioni anomale, tale ciclo deve poter essere interrotto.
 
# Registri interni (realizzati con flip/flop di tipo D)




Simbolo grafico del flip-flop di tipo D

 


Relazione ingresso/uscita  
flip-flop di tipo D commutante  
sul fronte di salita del segnale di  
abilitazione

# Schema di registro

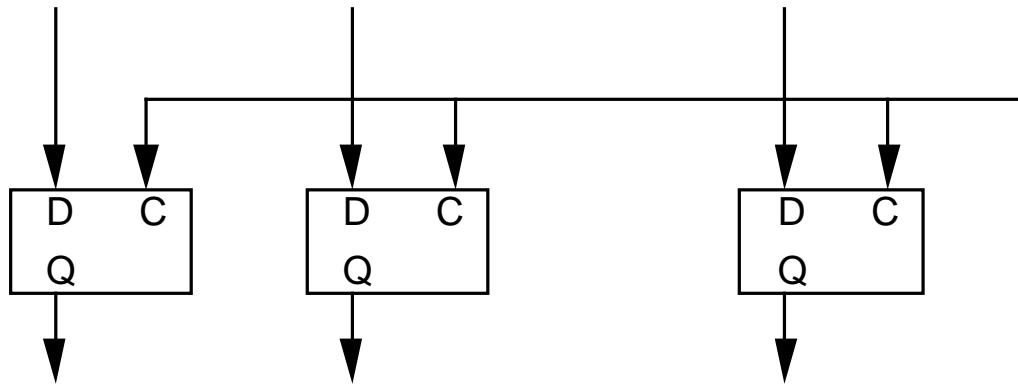


# Interconnessione diretta tra registri

 


- Vantaggi:
  - semplice da implementare
- Svantaggi:
  - difficoltà di interconnettere più registri

# Interconnessione tramite multiplexer

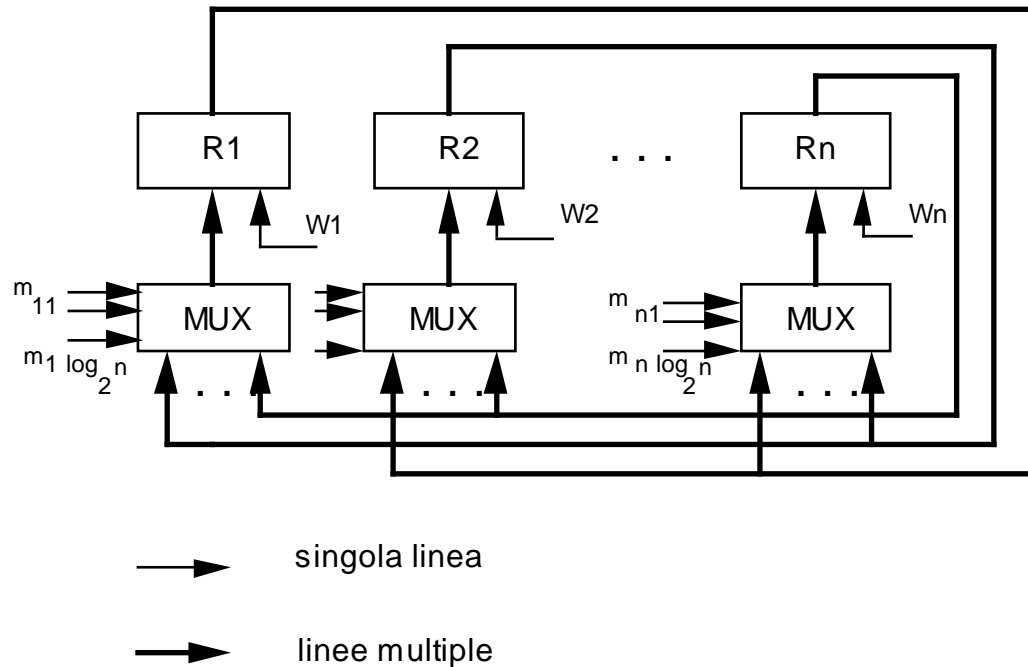


- Vantaggi:
  - semplice da implementare
  - possibilità di trasferire più dati contemporaneamente
- Svantaggi:
  - costo eccessivo dei multiplexer e delle linee di interconnessione

# Interconnessione tramite bus

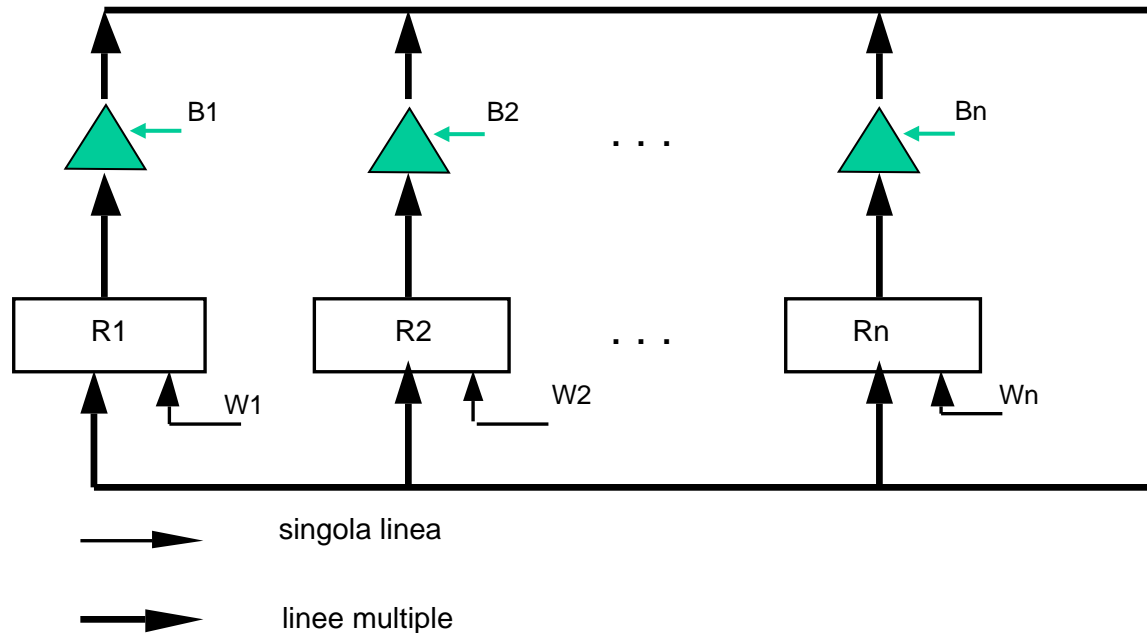


- Vantaggi:
  - semplice da implementare
  - costo contenuto
- Svantaggi:
  - è possibile un solo trasferimento alla volta
  - eccessivo numero di segnali di controllo
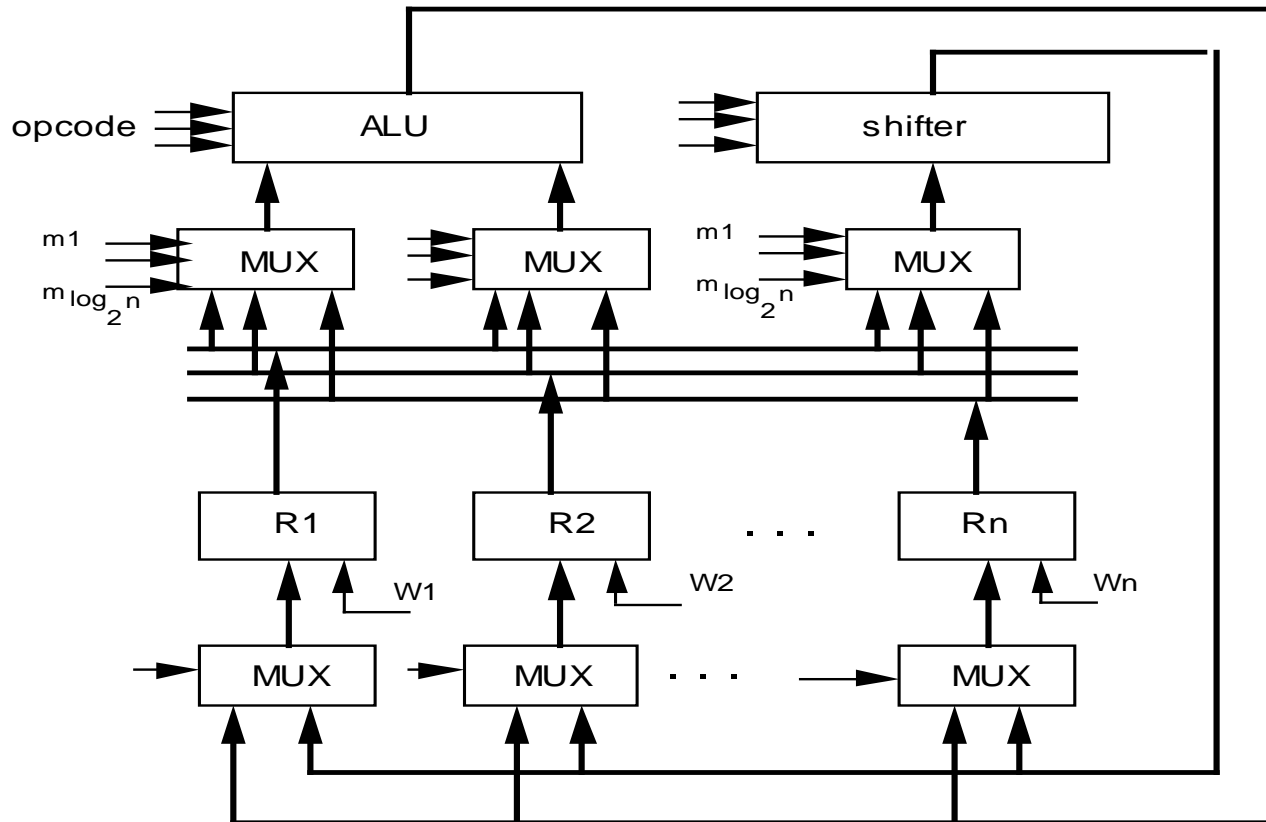
# Trasferimento dati tra registri e circuiti di calcolo (con multiplexer)


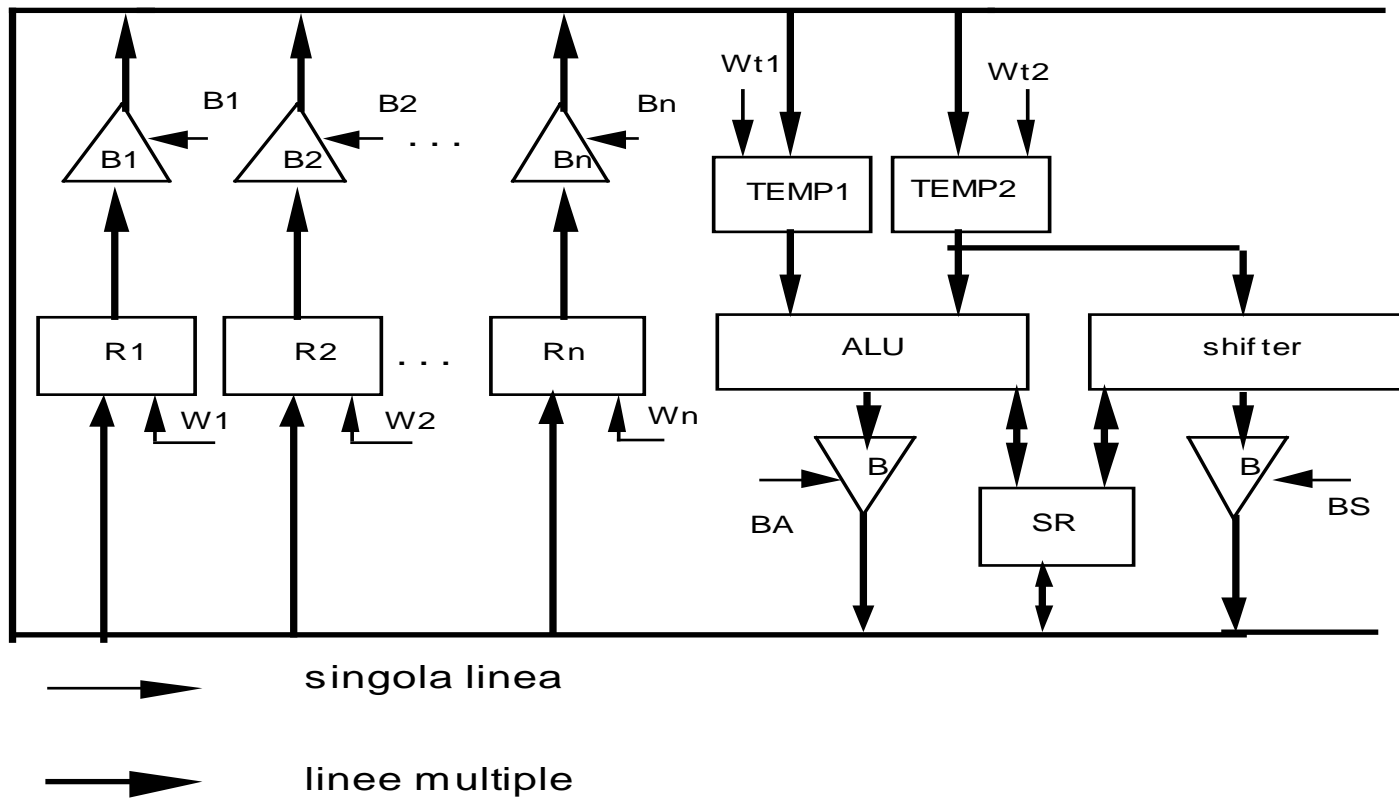
# Trasferimento dati tra registri e circuiti di calcolo (con singolo bus)






## z64: BUS interno

- Usato per il collegamento dei registri interni
- Operazioni che caratterizzano il bus
  - Ricezione dati
    - i bit presenti sul bus sono memorizzati in un registro
  - Trasmissione dati
    - Il contenuto di un registro è posto sul bus
- Al più un solo registro può scrivere sul bus
  - segnali di controllo opportunamente generati
    - Il segnale di abilitazione alla scrittura di un registro corrisponde alla ricezione dei dati presenti sul bus in quel momento
    - Il segnale di abilitazione sul buffer three-state permette di trasferire sul bus il contenuto del registro

# z64: BUS interno, segnali di controllo
 
## hp: operandi a 64 bit


Una sola scrittura per volta (controllo mediante  $B_i$ )  
 $2n$  segnali di controllo ( $n$  numero dei registri)



$W_i=1$ , scrivi il contenuto del bus sul registro  $i$   
 $B_i=1$  scrivi sul bus il contenuto del registro  $i$

 
## z64: BUS interno, esempio RAX -> R15

Per eseguire il trasferimento da RAX ad R15  
(simbolicamente RAX->R15) devono essere affermati  
solamente i seguenti segnali:  $B_{RAX} = 1$ ,  $W_{R15} = 1$



 
## z64 - Banco dei registri

- Insieme di 16 registri generali (RAX, RCX, ..., R8, ... R15)
- Sono controllati mediante segnali di abilitazione per
  - scrittura del registro ( $W_M$ )
  - lettura e conseguente invio sul bus interno del contenuto del registro ( $R_M$ )




## z64: Banco dei registri (a 64 bit)

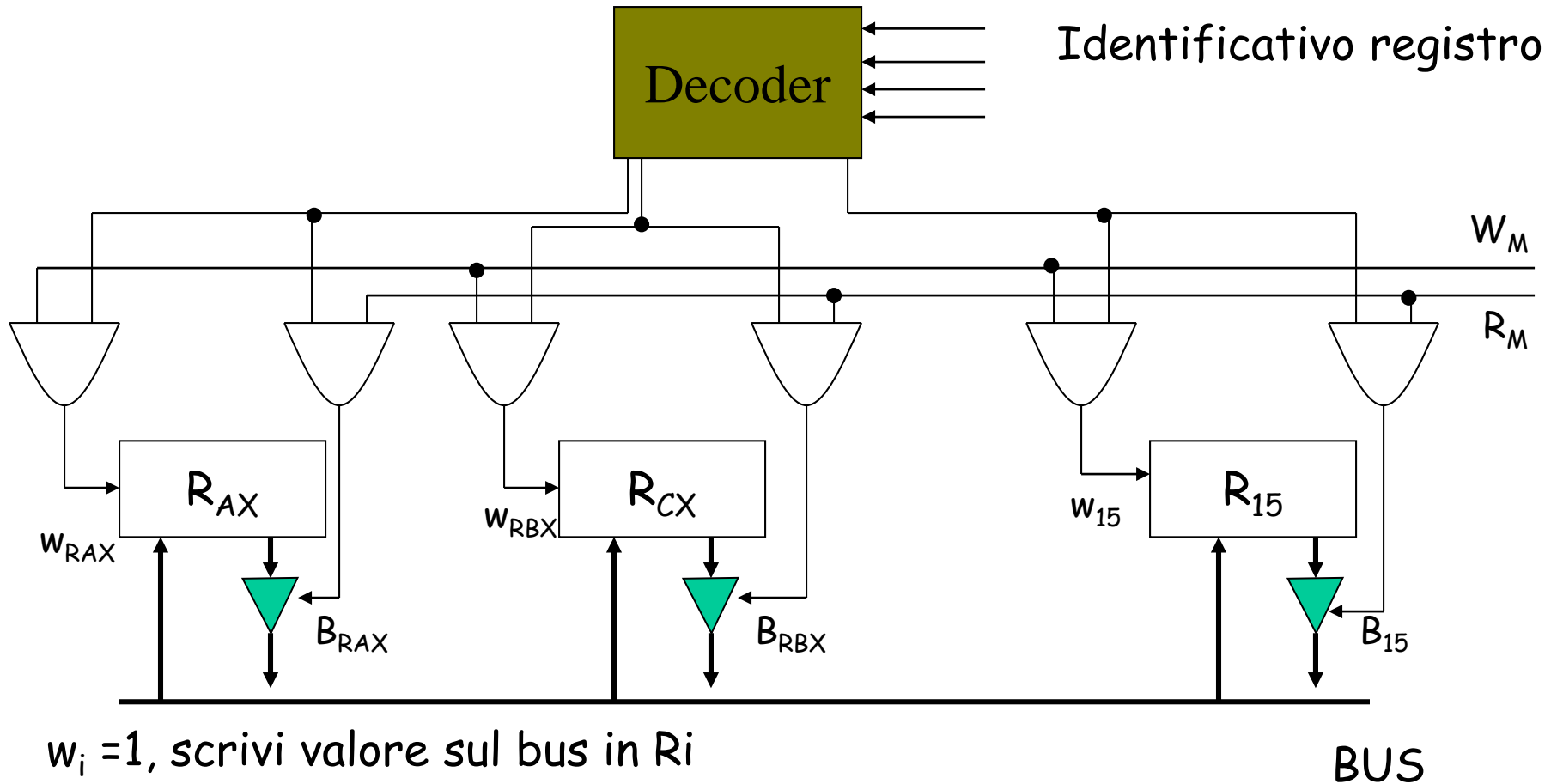

$w_i = 1$ , scrivi valore sul bus in  $R_i$   
 $B_i = 1$ , invia sul bus valore di  $R_i$

z64: Banco dei registri (a 64 bit)

 


# Codifica identificativi registri

RAX	0000
RCX	0001
RDX	0010
RBX	0011
RSP	0100
RBP	0101
RSI	0110
RDI	0111
R8	1000
R9	1001
R10	1010
R11	1011
R12	1100
R13	1101
R14	1110
R15	1111

## z64 - esempio: R15 -> BUS


Address=1111, RM=1

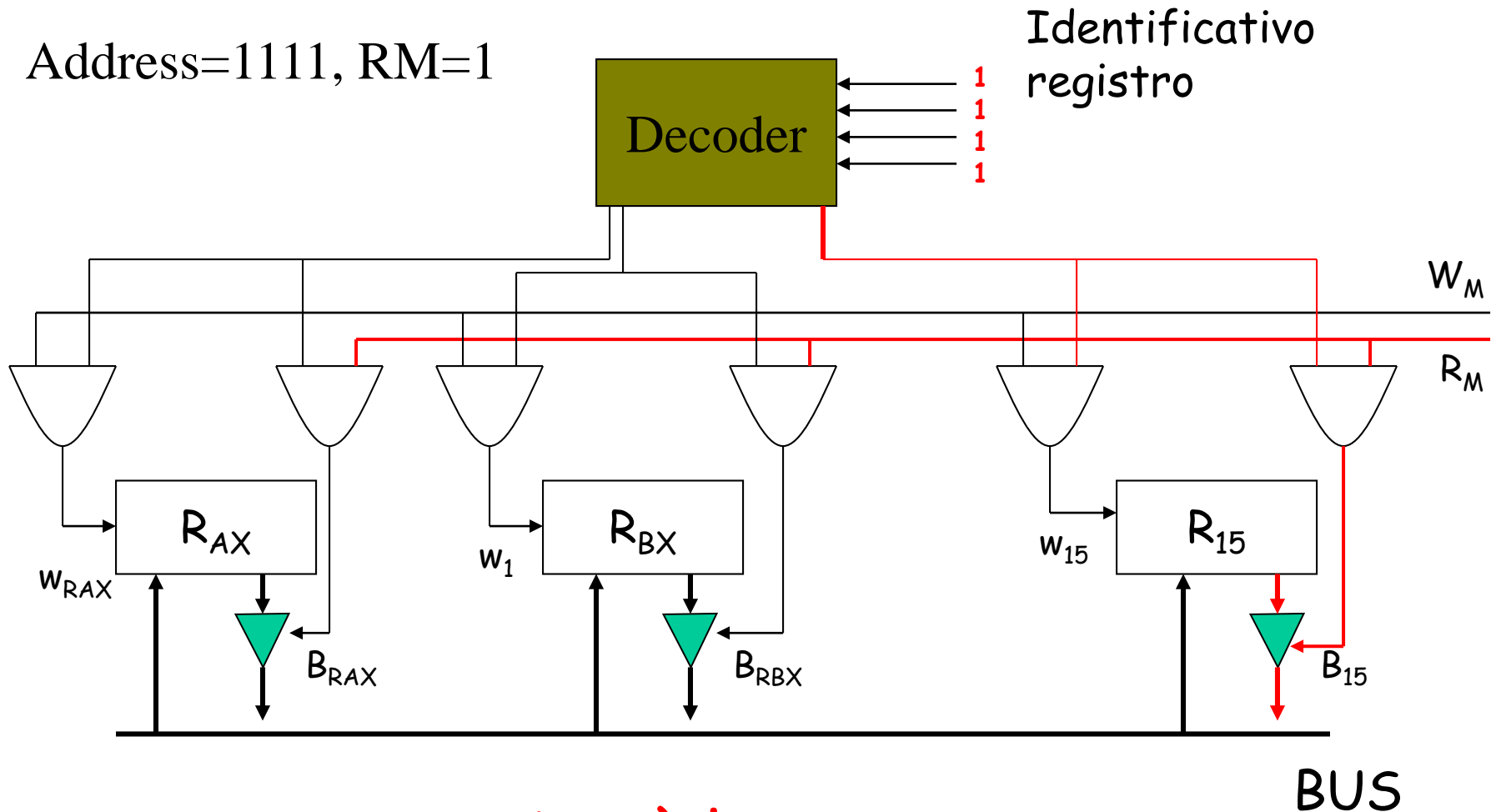

nota: non si può leggere e scrivere contemporaneamente



# Formato istruzione a 64/128 bit

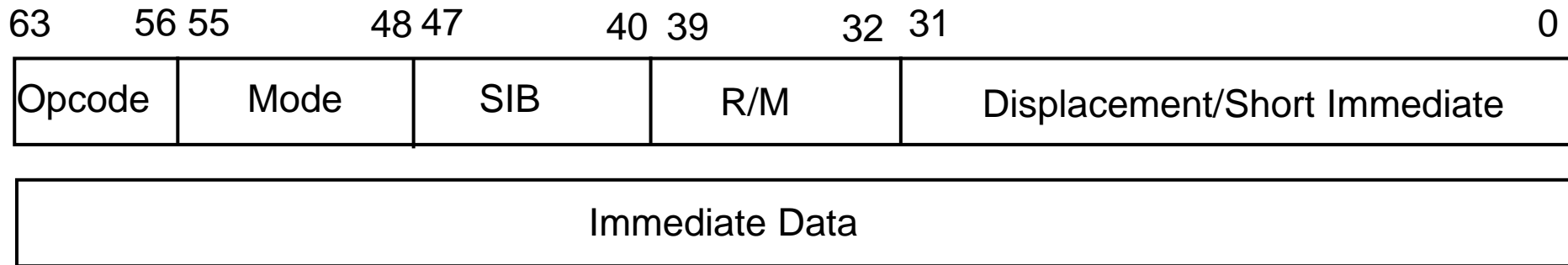

**Opcode:** codice operativo

**Mode:** specifica la dimensione degli operandi


**SIB** (Scale, Index, Base): usato per gli indirizzamenti in memoria

**R/M** (Register/Memory): specifica dove trovare gli operandi


**Displacement/Short Immediate:** Indica se c'è un displacement nell'accesso in memoria  
o il valore dell'immediato a 32 bit

**Immediate Data:** valore del dato immediato a 64 bit
 
# Switch dell'identificativo dei registri dall'IR



 
# Switch dell'identificativo dei registri



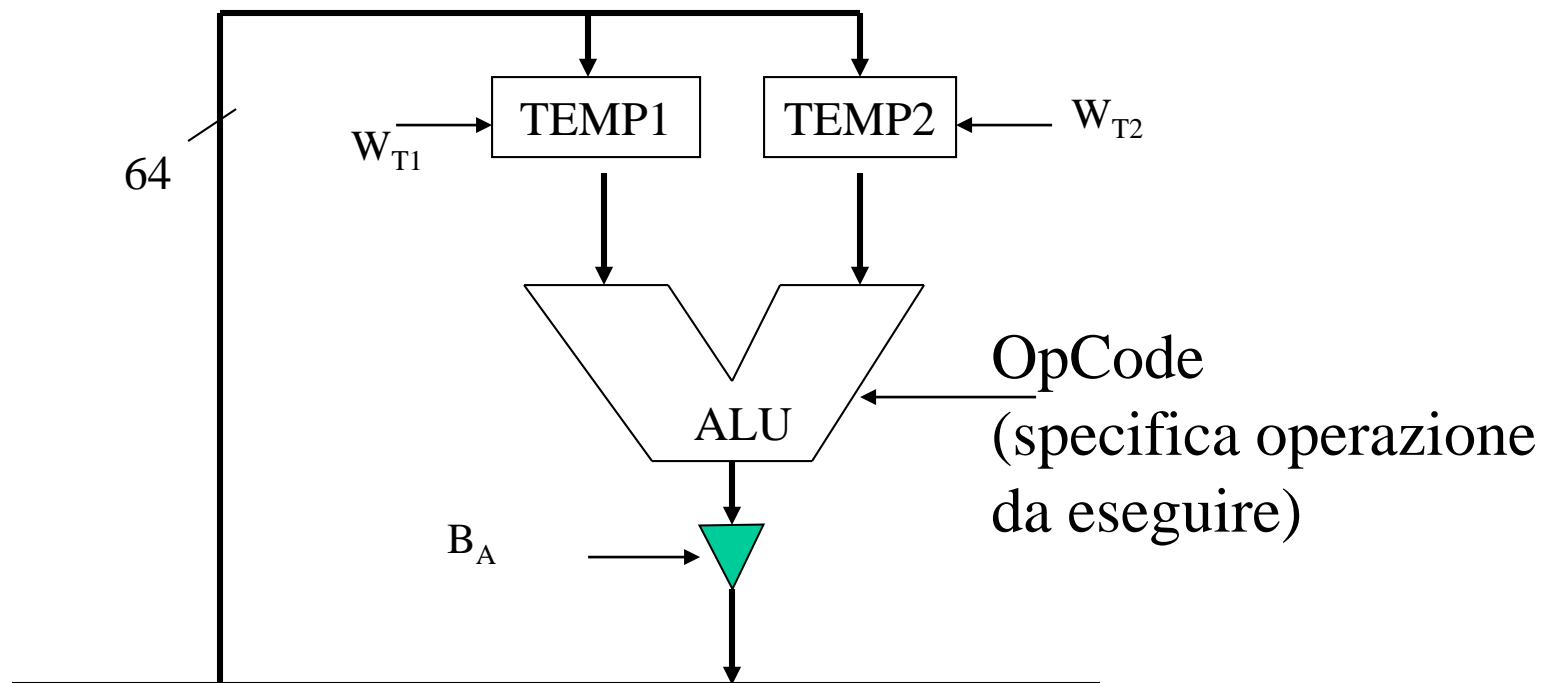
# z64- ALU

- Esegue le operazioni aritmetiche e logiche dei valori memorizzati in due registri tampone (non visibili al programmatore) Temp1 e Temp2
- Il risultato è posto in un registro generale Ri



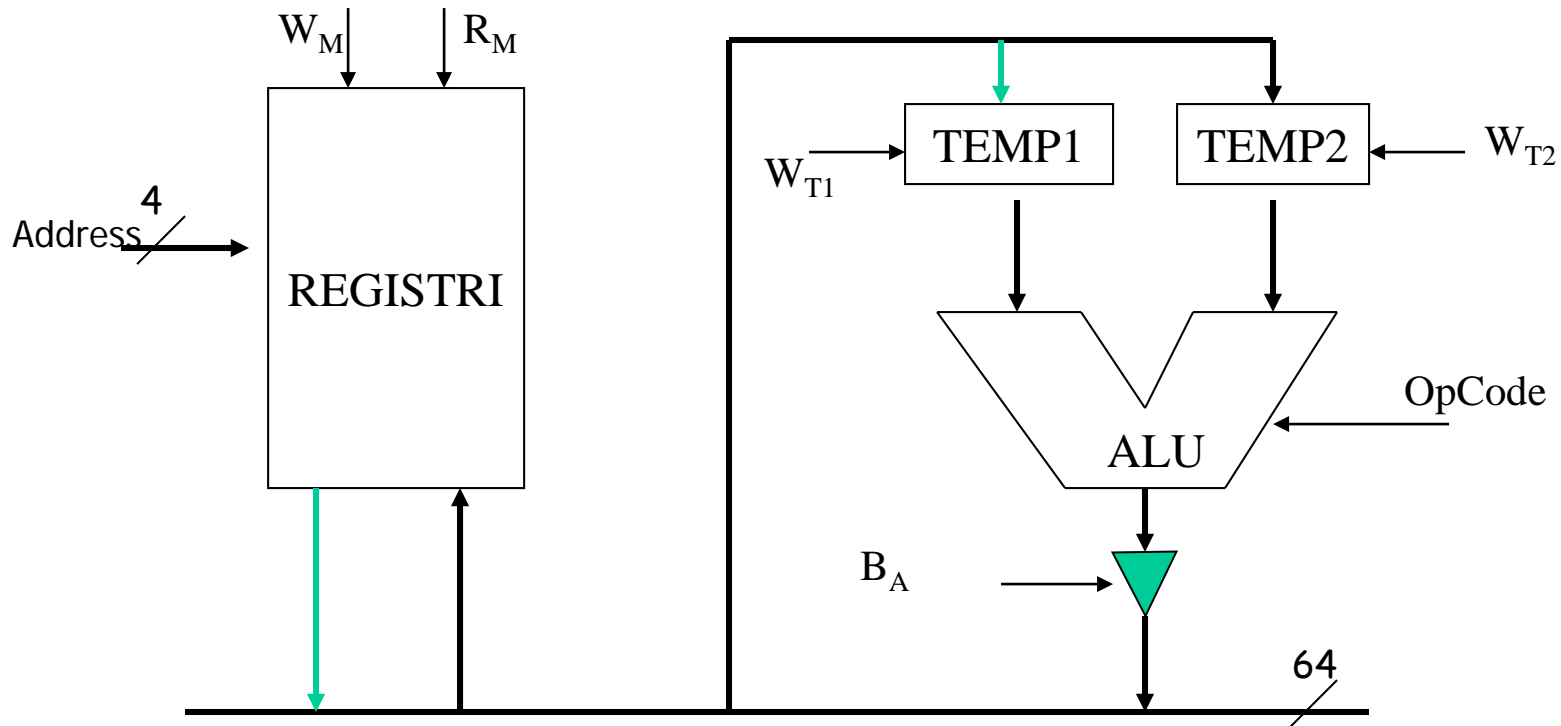
# z64 - ALU, esempio: esecuzione addq R8,R15




# z64 - ALU, esempio: esecuzione addq R8,R15

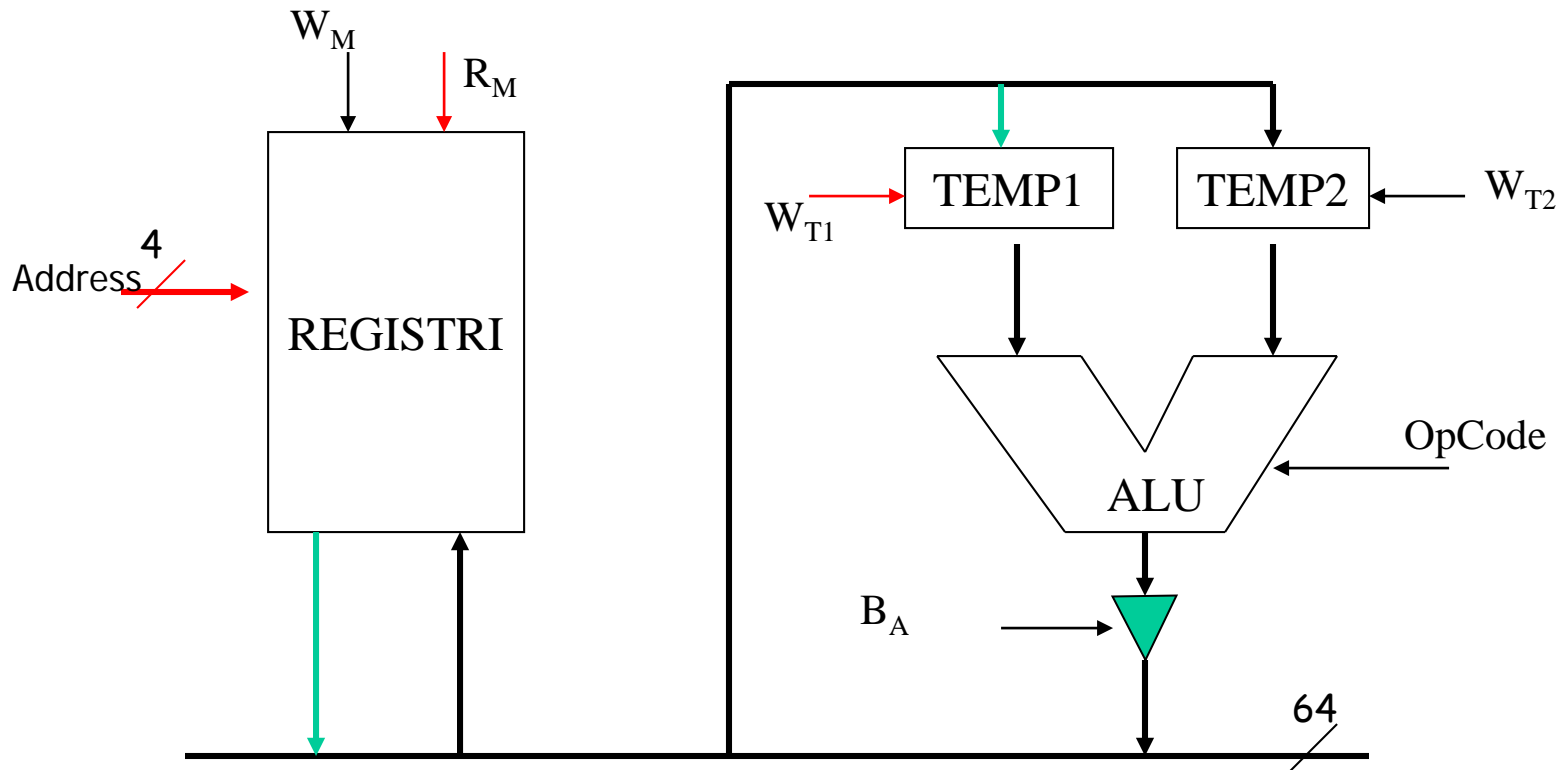1. R8 -> Temp1  $R_M=1$ , Address = 1000,  $W_{T1}=1$




# z64 - ALU, esempio: esecuzione addq R8,R15

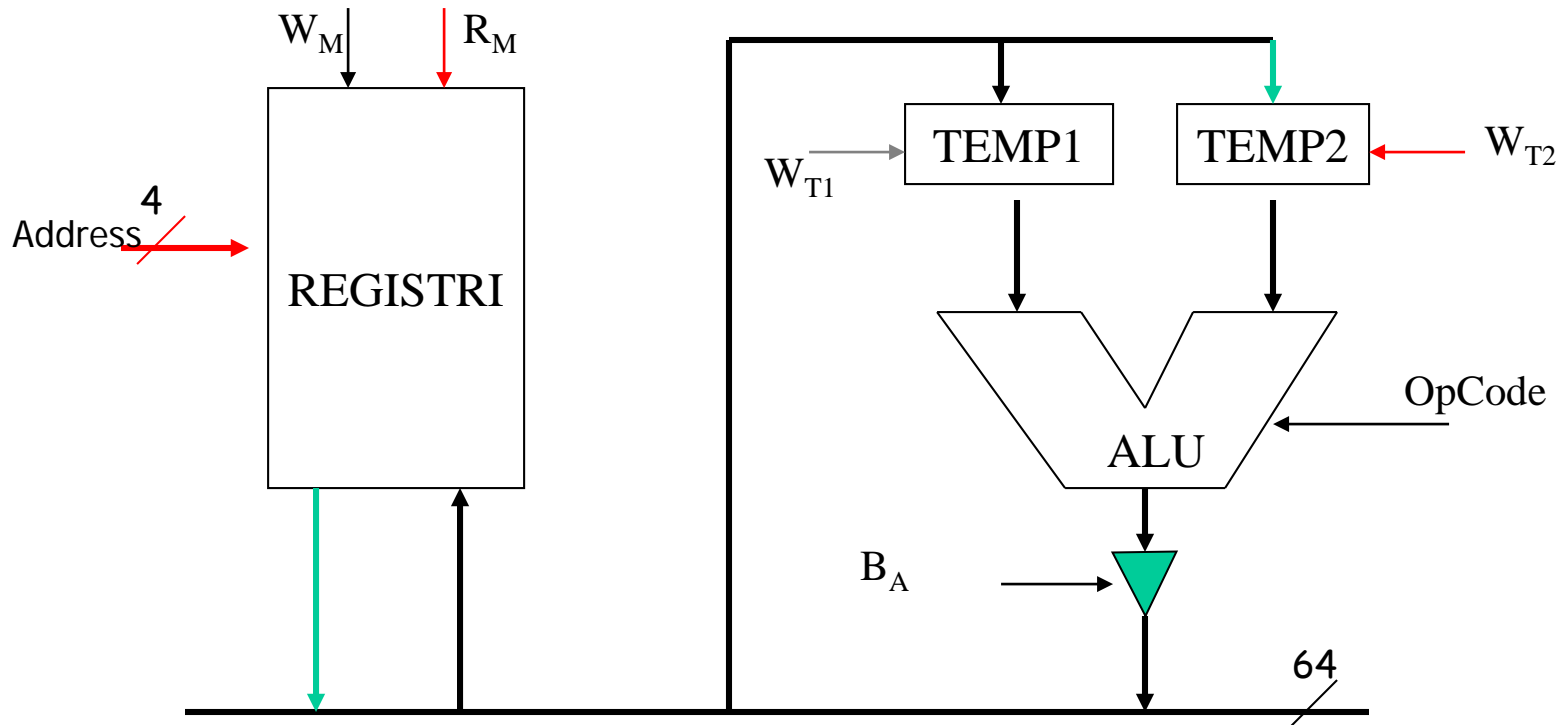1. R8 -> Temp1  $R_M=1$ , Address = 1000,  $W_{T1} = 1$
2. R15 -> Temp2  $R_M=1$ , Address = 1111,  $W_{T2} = 1$



## z64 - ALU, esempio: esecuzione addw R2,R1

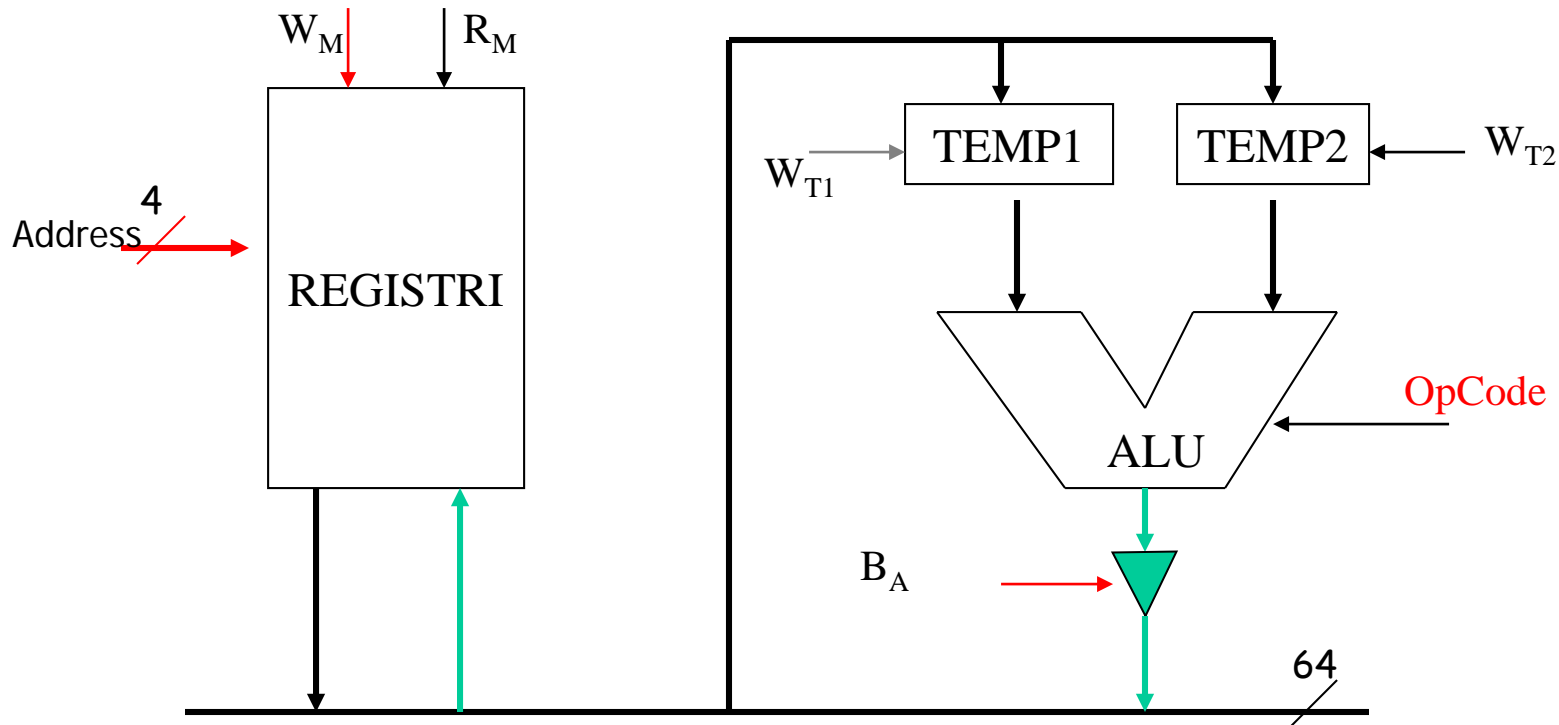1. **R8 -> Temp1**     $R_M=1$ , Address = 1000,  $W_{T1} = 1$
2. **R15 -> Temp2**     $R_M=1$ , Address = 1111,  $W_{T2} = 1$
3. **ALU-OUT(Temp1+Temp2)->R15**  
 $W_M=1$ , Address = 1111, OpCode = addw,  $B_A=1$






# Osservazioni

- Per l'esecuzione dell'istruzione (senza considerare la fase di fetch) sono state necessarie 3 operazioni elementari
- Ogni operazione viene eseguita in un ciclo di clock
- In generale il numero di cicli di clock richiesti per completare una istruzione è variabile e dipende dall'istruzione. Tale parametro viene indicato con CPI (Clock per Instruction)
- La velocità di esecuzione di un programma dipende anche dal numero medio di CPI
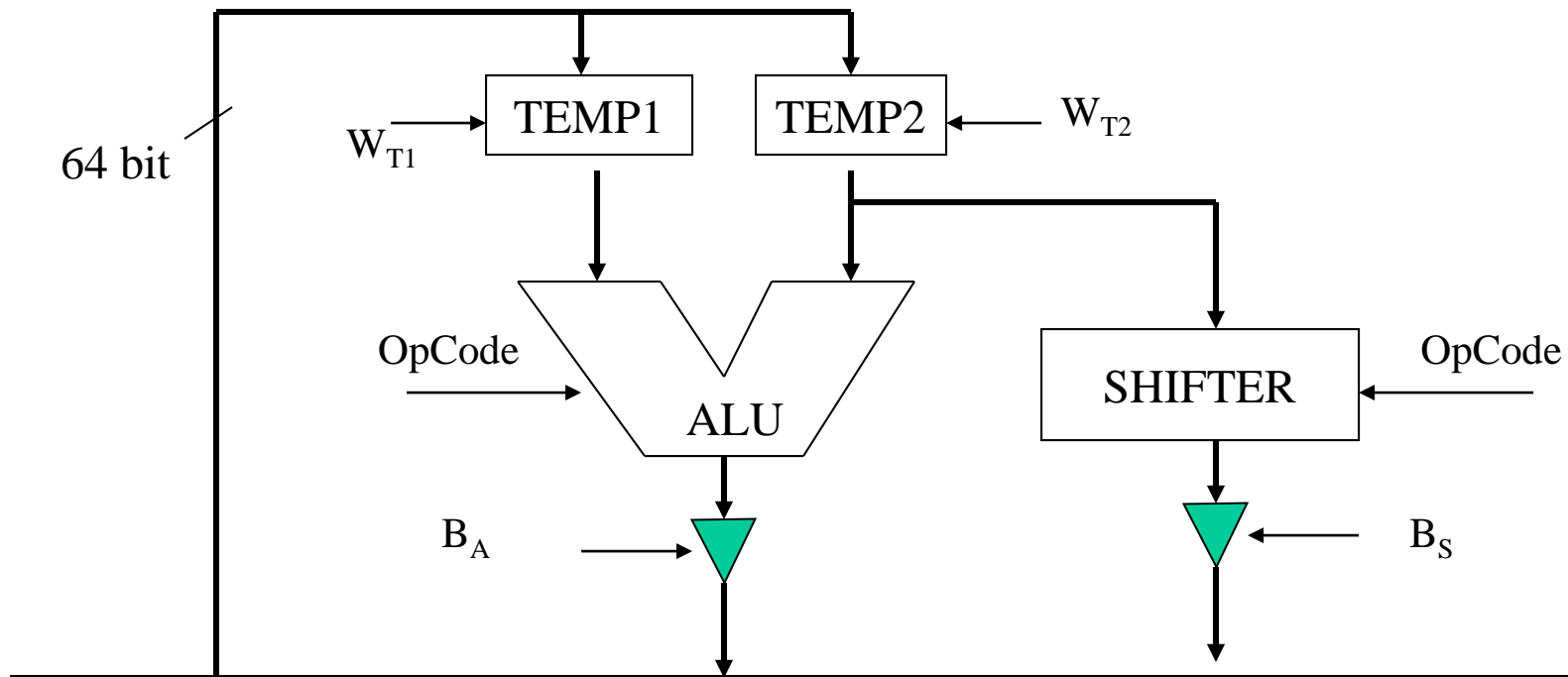
# z64 - Shifter

Usato per eseguire operazioni di scorrimento di posizioni, nonché per lo spostamento di dati tra registri interni (i registri tampone non possono scrivere sul bus mentre i segnali di controllo valgono per tutti i registri)




## Shifter (background)

Spostamento logico a destra di  $k$  posti.


$$b_{n-i} = 0 \quad (\text{per } 0 \leq i < k)$$

$$b_i = a_{i+k} \quad (\text{per } 1 \leq i \leq n - k)$$


$$C = a_k$$

 

# Barrel shifter

 


# Schema di una cella

 
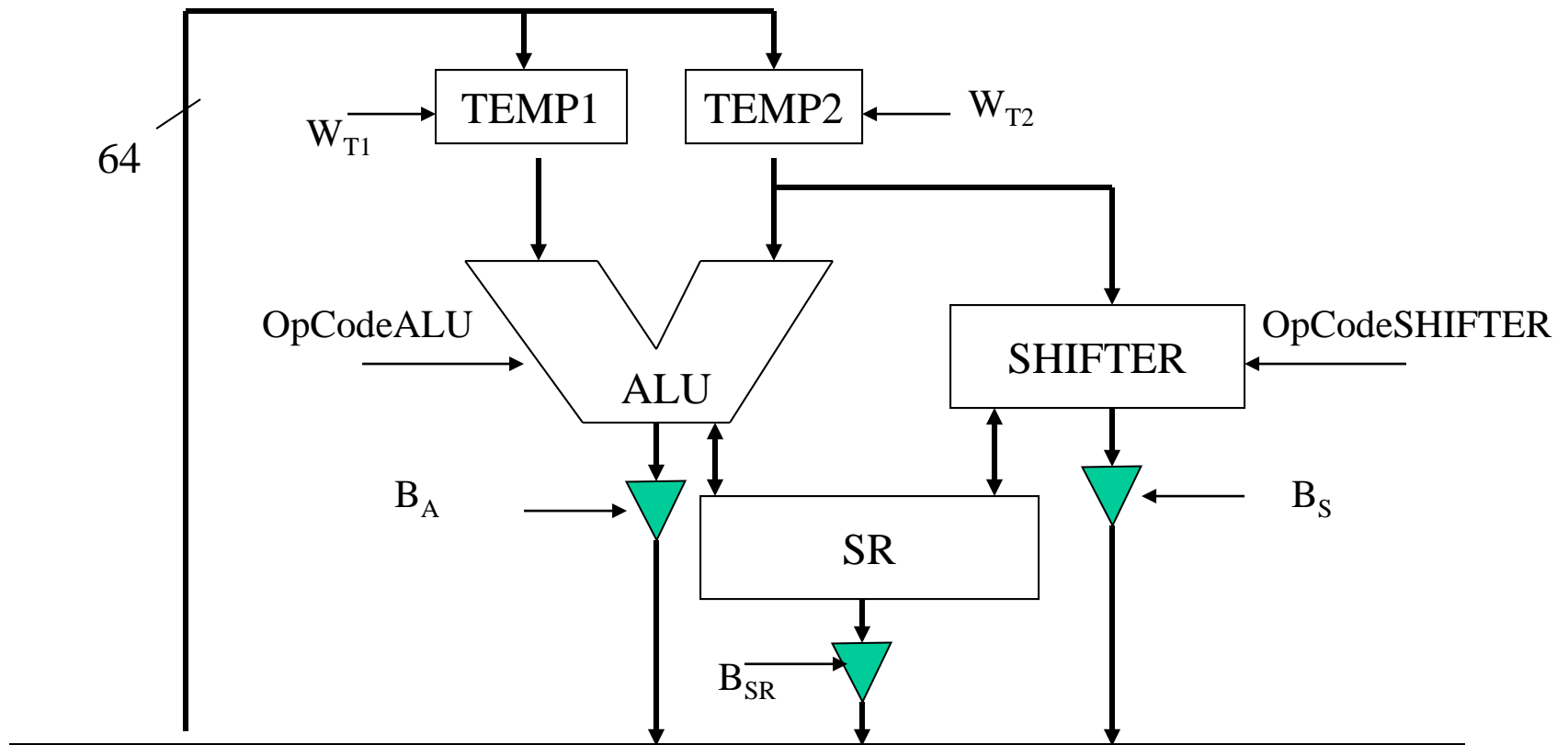
## z64 - Status Register

Contiene informazioni sull'esito dell'ultima operazione (ex. zero, overflow). Usato anche come ingresso per alcune operazioni (ex. Salti condizionati)



# z64 - Status Register



OF: Overflow Flag

DI: Direction Flag

IF: Interrupt Flag

SF: Sign Flag

ZF: Zero Flag

PF: Parity Flag

CF: Carry Flag

Reserved	
STATUS FLAG	
CONTROL FLAG	


**esecuzione**  
**addq 200(R9,R10,4), R8**

- **Somma**
  - il contenuto della locazione di memoria il cui indirizzo è dato dalla somma di 200, con il contenuto del registro R9 e con quello del registro R10 moltiplicato di 4 (shiftato di 2)
  - con il contenuto del registro R8
- **e metti il risultato in R8**


**NECESSITA' DI UN ALTRO REGISTRO TAMPONE**



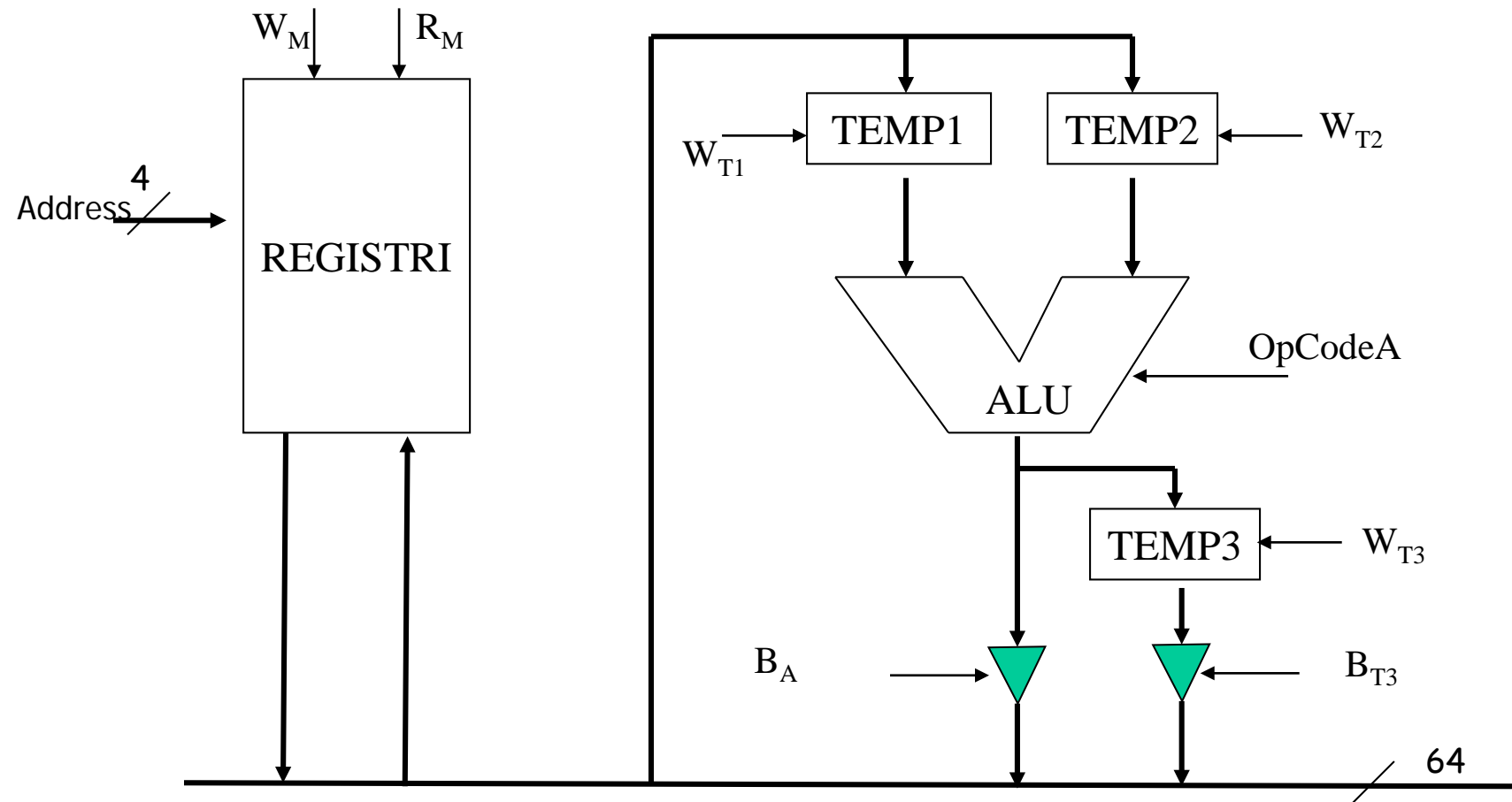
# Aggiunta registro temporaneo per eseguire istruzioni complesse




# Architettura con tre registri TEMP

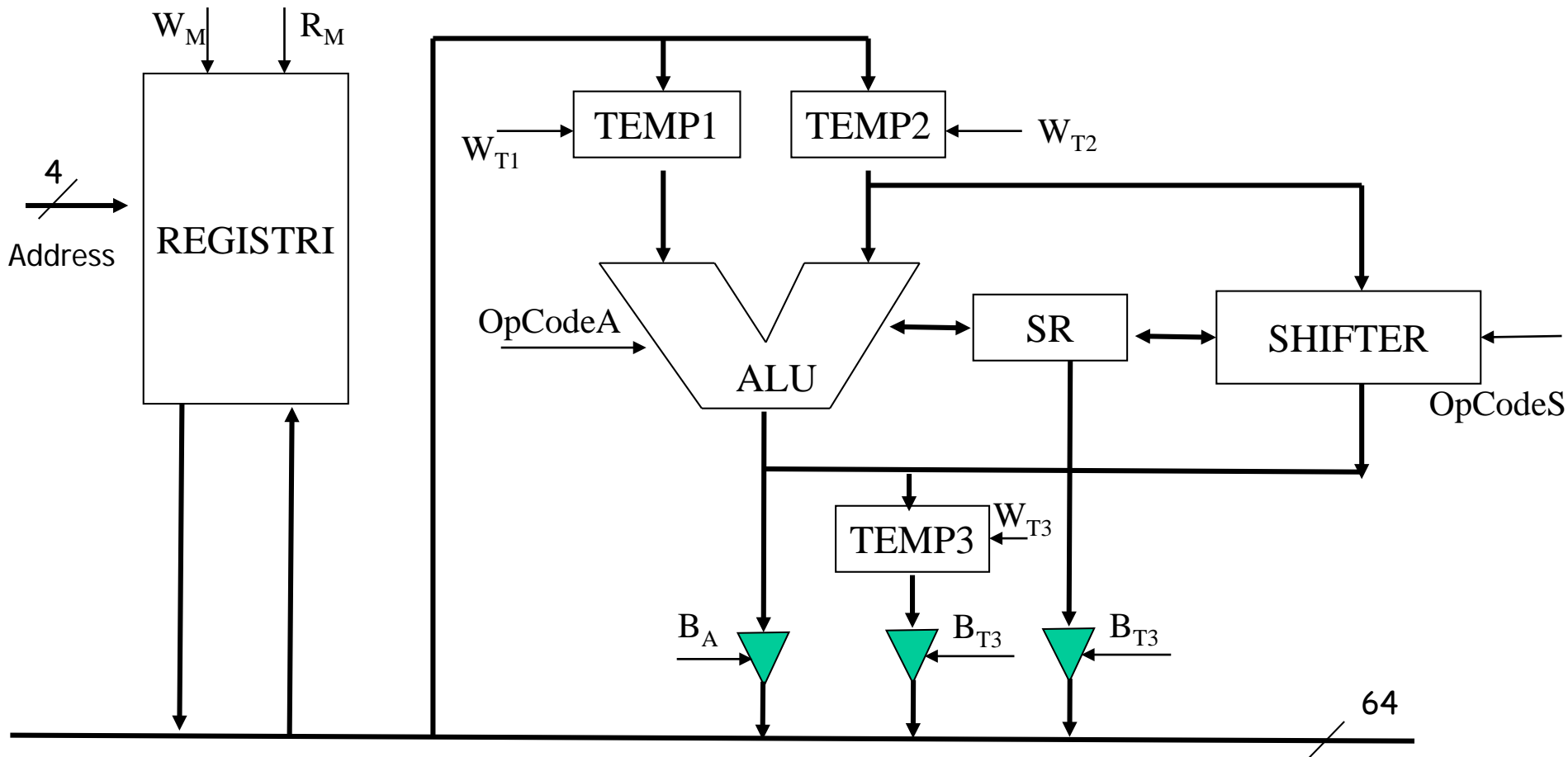

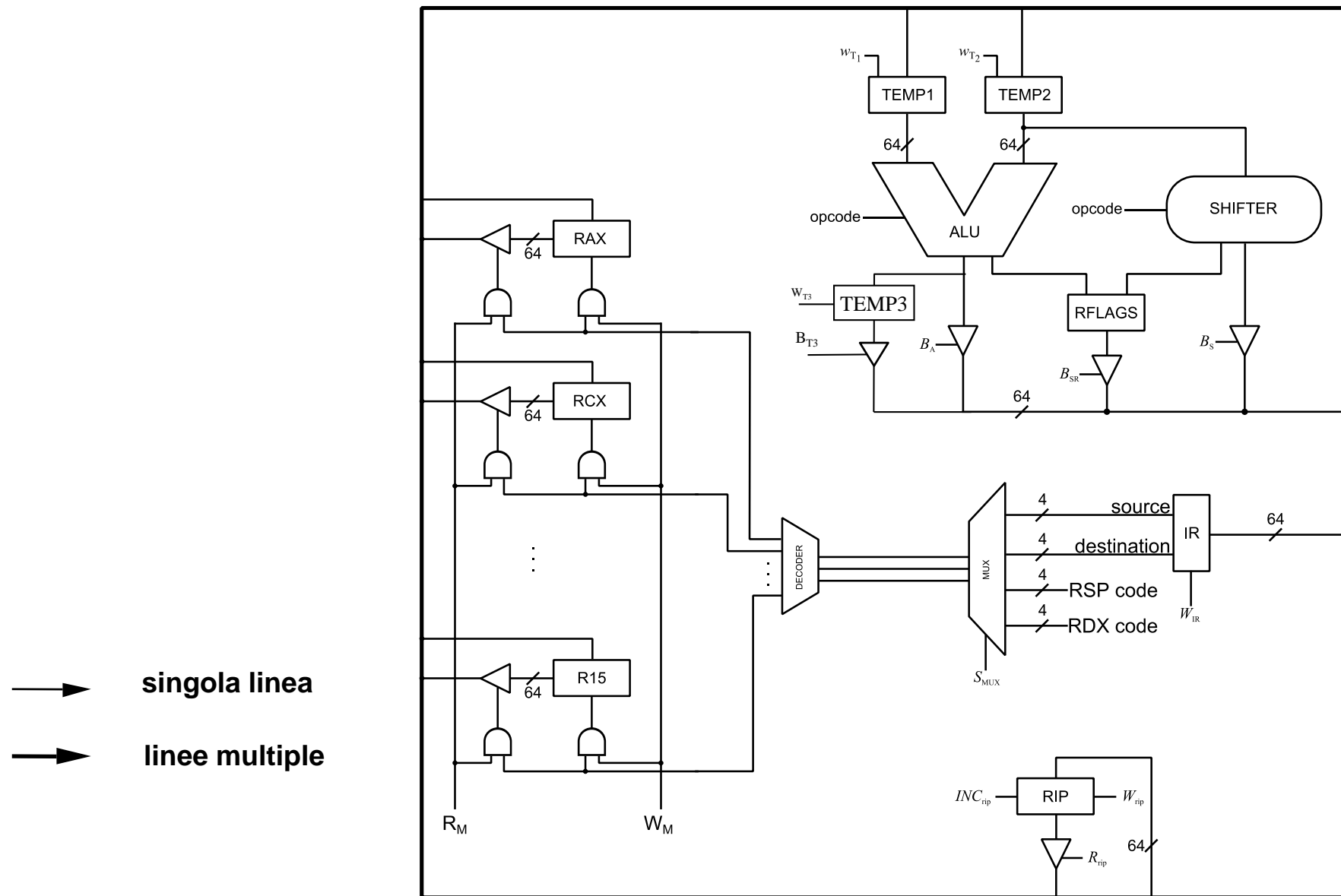

N.B. non sono evidenziate le variabili di condizione che da SR e IR vanno al SCO


# Incremento RIP

 


Il RIP deve essere incrementato (se non si eseguono istruzione di salto)

NOTA: le istruzioni z64 possono essere solo di 64 o 128 bit, quindi è sufficiente incrementare di 8 il RIP

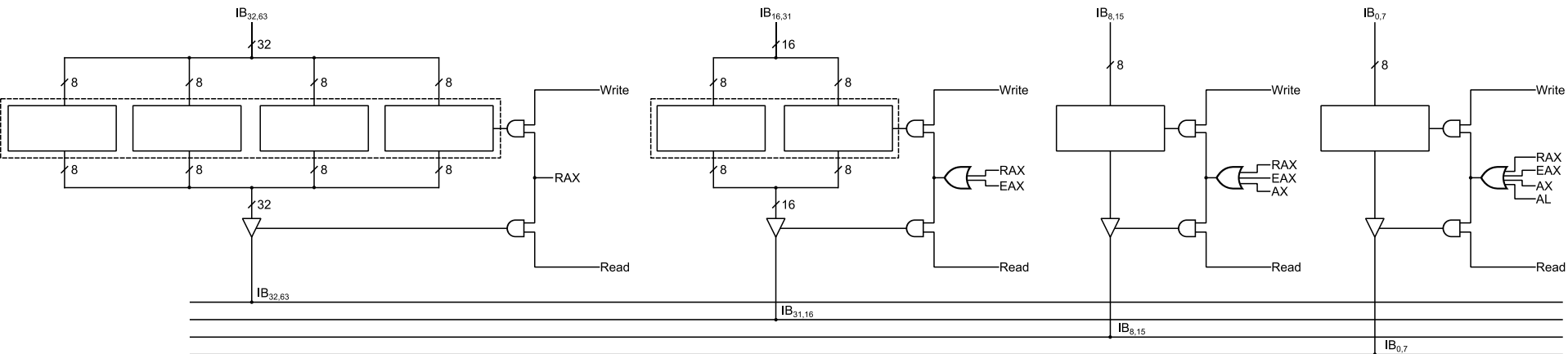
# Modifica del banco dei registri per accedere a dati a formato variabile registri RAX, EAX, AX, AL




# Espansione registro AL

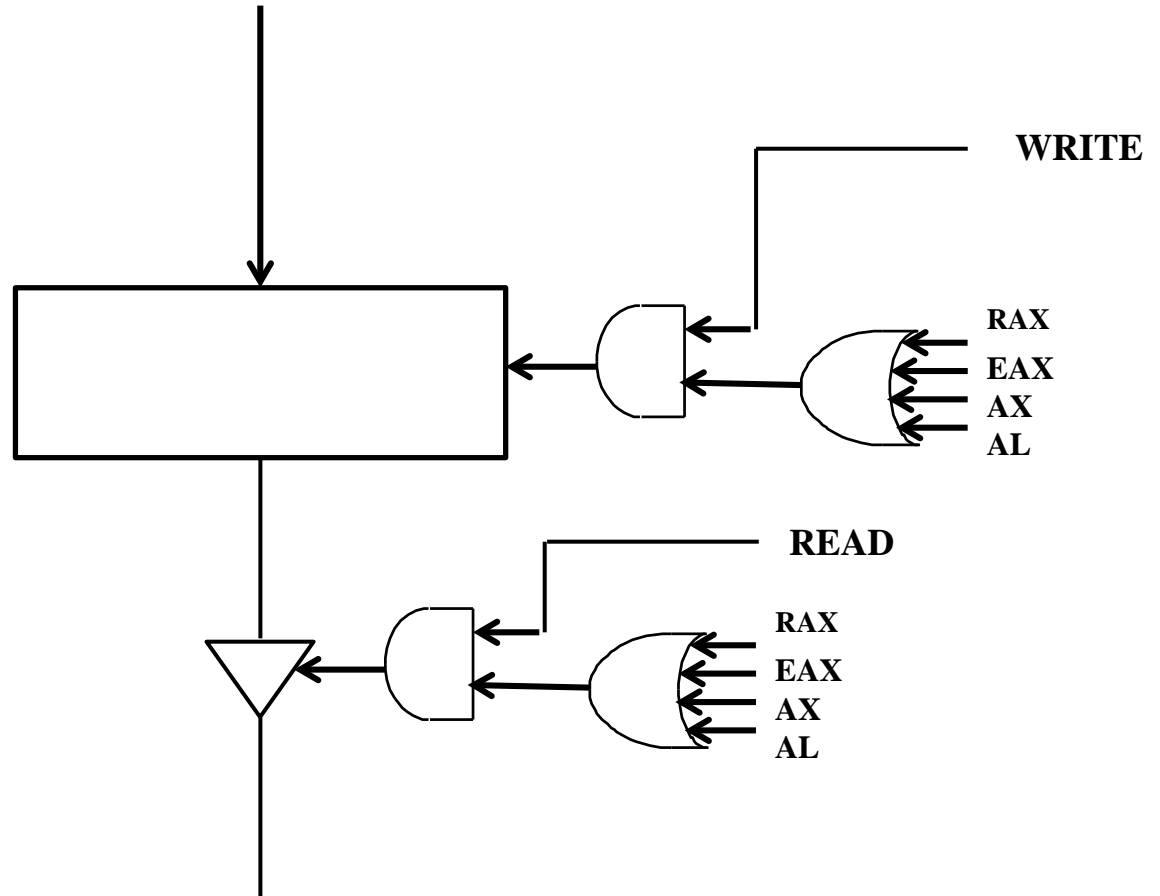

# Modalità di selezione dei registri

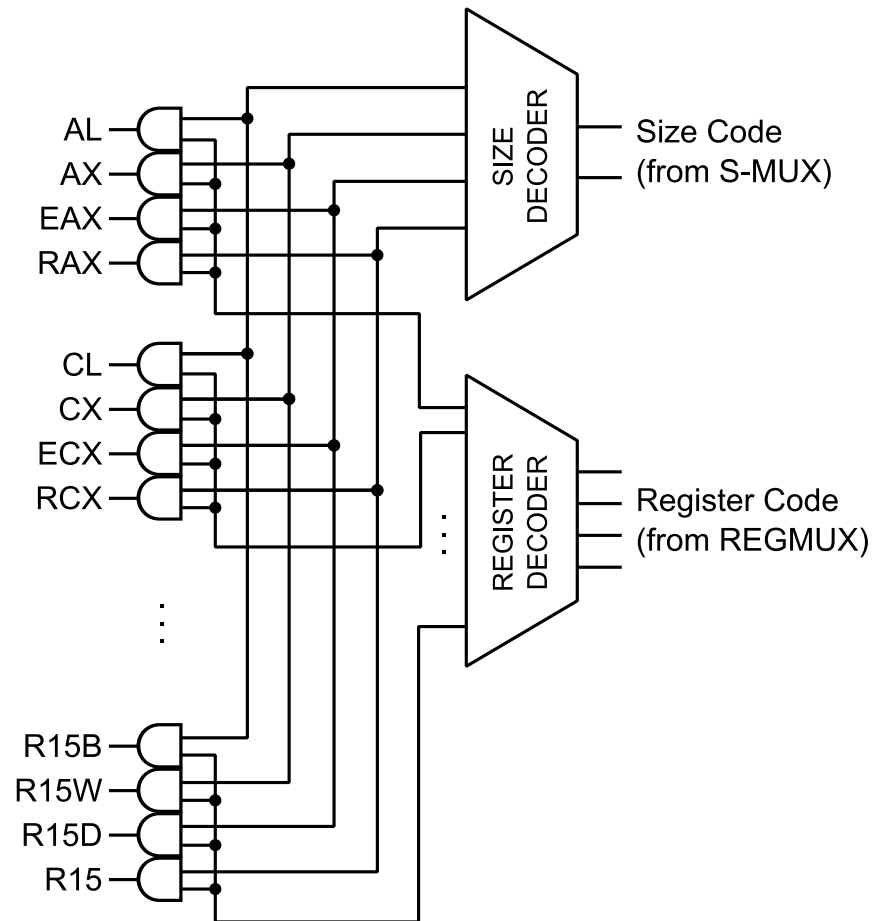

# Architettura senza interfacce

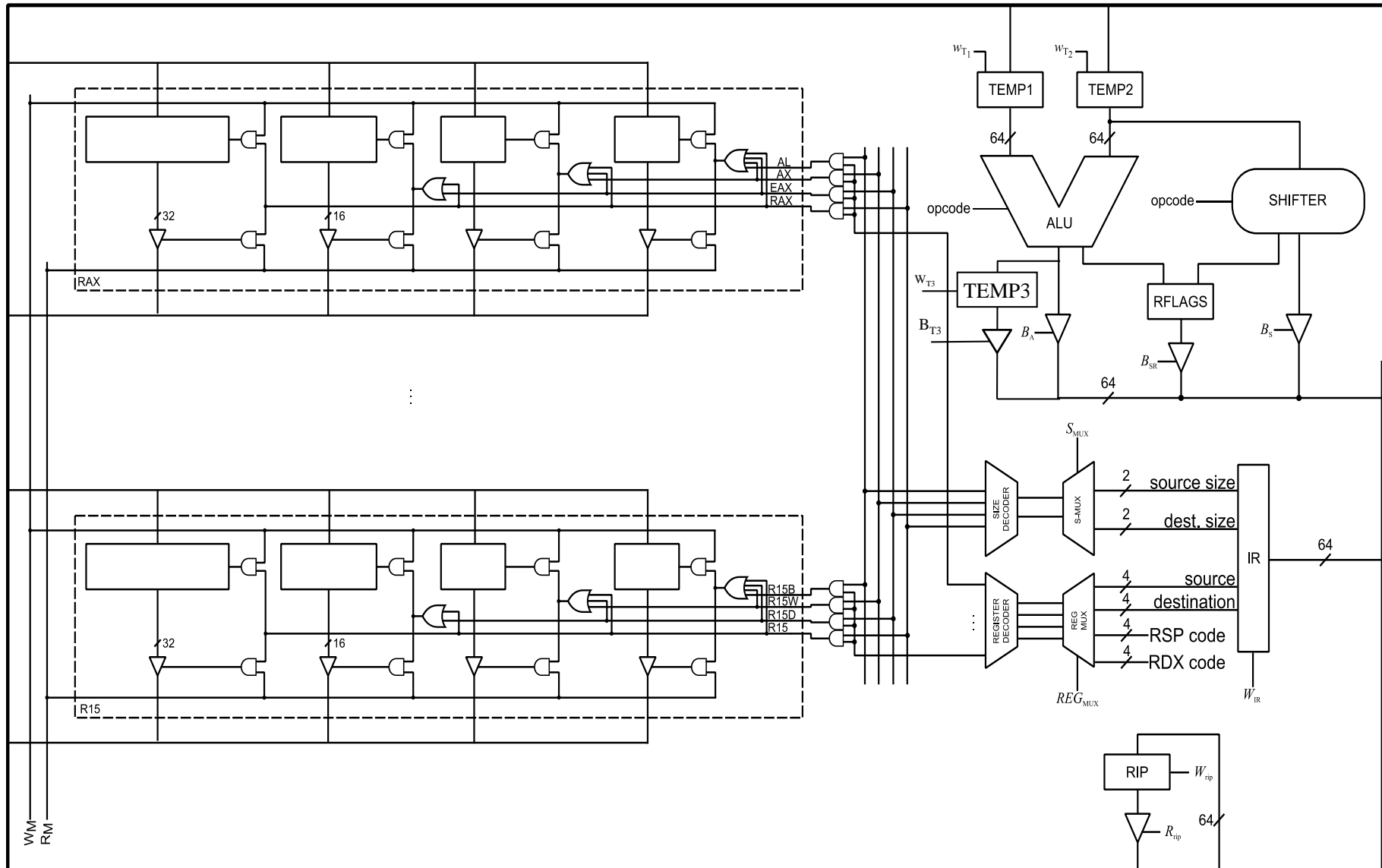



## z64 - Interazione con la memoria


- La memoria contiene sia i dati che le istruzioni e può essere sia letta che scritta.
- E' necessario quindi:
  - Prelevare istruzioni
  - Leggere dati
  - Scrivere dati
- Le operazioni di lettura/scrittura avvengono fra una locazione di memoria e un registro (registro del banco registri, IR, RIP, TEMP1, TEMP2 e TEMP3)
- E' necessario quindi instradare opportunamente i dati ricevuti dalla memoria verso i registri e viceversa.

# Memoria: organizzazione logica

a <sub>4</sub>	a <sub>3</sub>	a <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>0</sub>	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	0	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	
.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	
1	1	1	1	1	


Organizzazione logica a vettore  
di 32 celle di memoria
 
# Organizzazione logica di 32 celle di memoria con 8 moduli di 8 bit ciascuno




I tre bit meno significativi identificano il modulo, quelli più significativi la riga

 
## Architettura di un modulo di memoria, come banco di registri


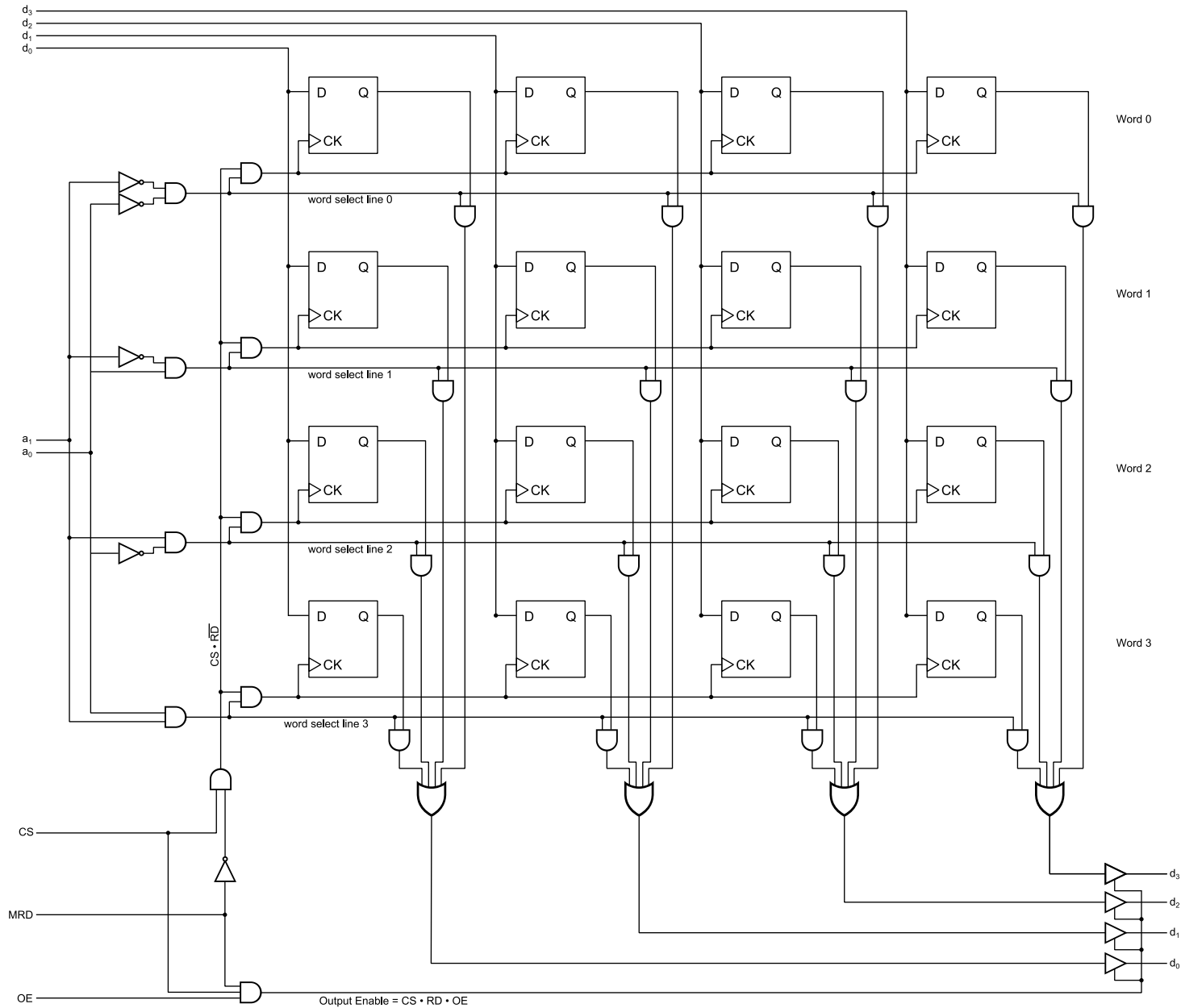
# Organizzazione di base di una memoria RAM statica



# Memoria RAM statica


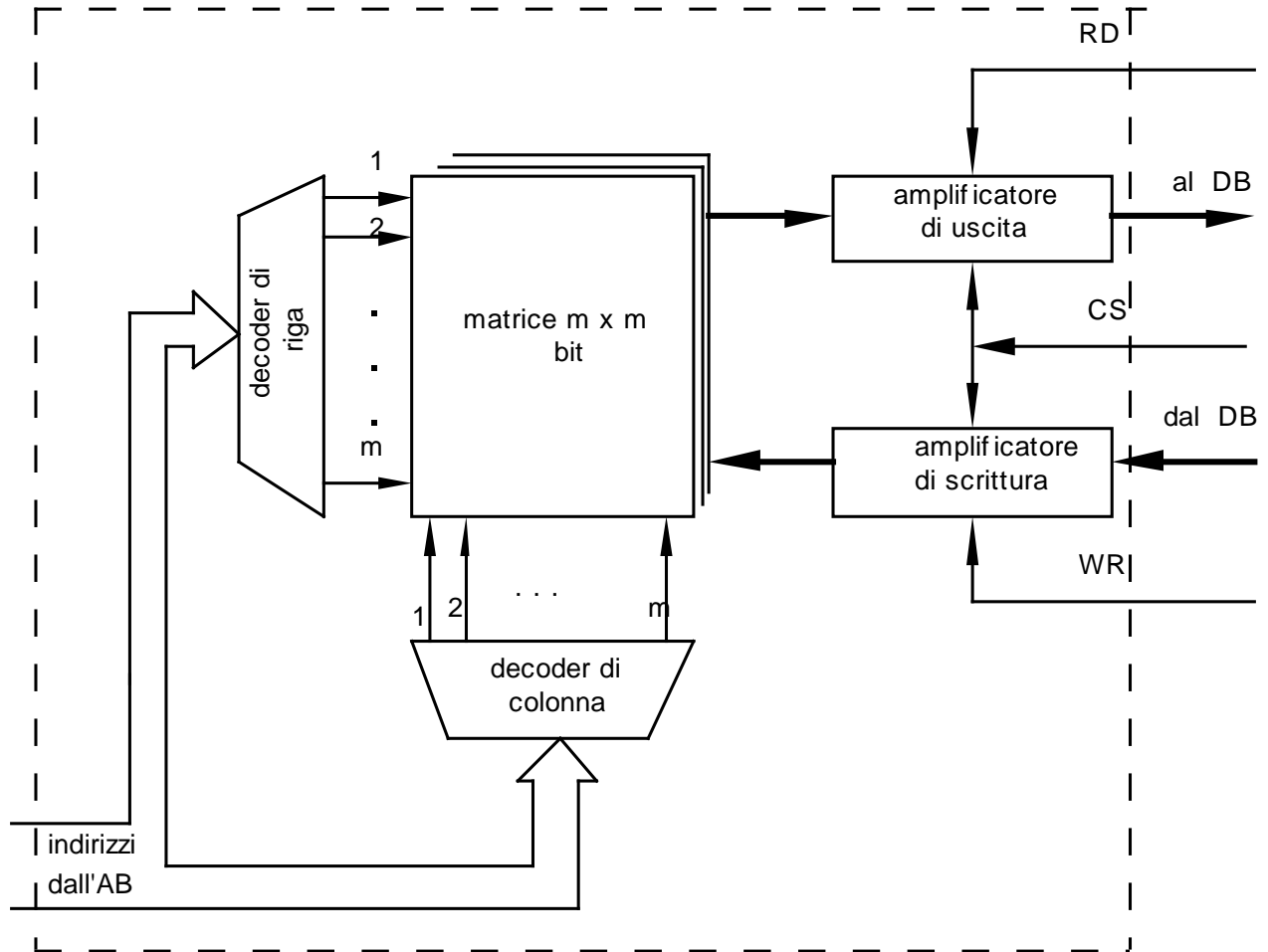


—→ linea singola  
—→ linee multiple
  
# Memoria comportamento esterno


Funzionalmente è caratterizzata dai seguenti segnali

- Indirizzo della parola da leggere/scrivere
- MR, affermato se si vuole leggere
- MW, affermato se si vuole scrivere
- CS, Abilita l'intero modulo (Chip Select)
- Dati



# Memoria: organizzazione a moduli


Data BUS (64 bit)

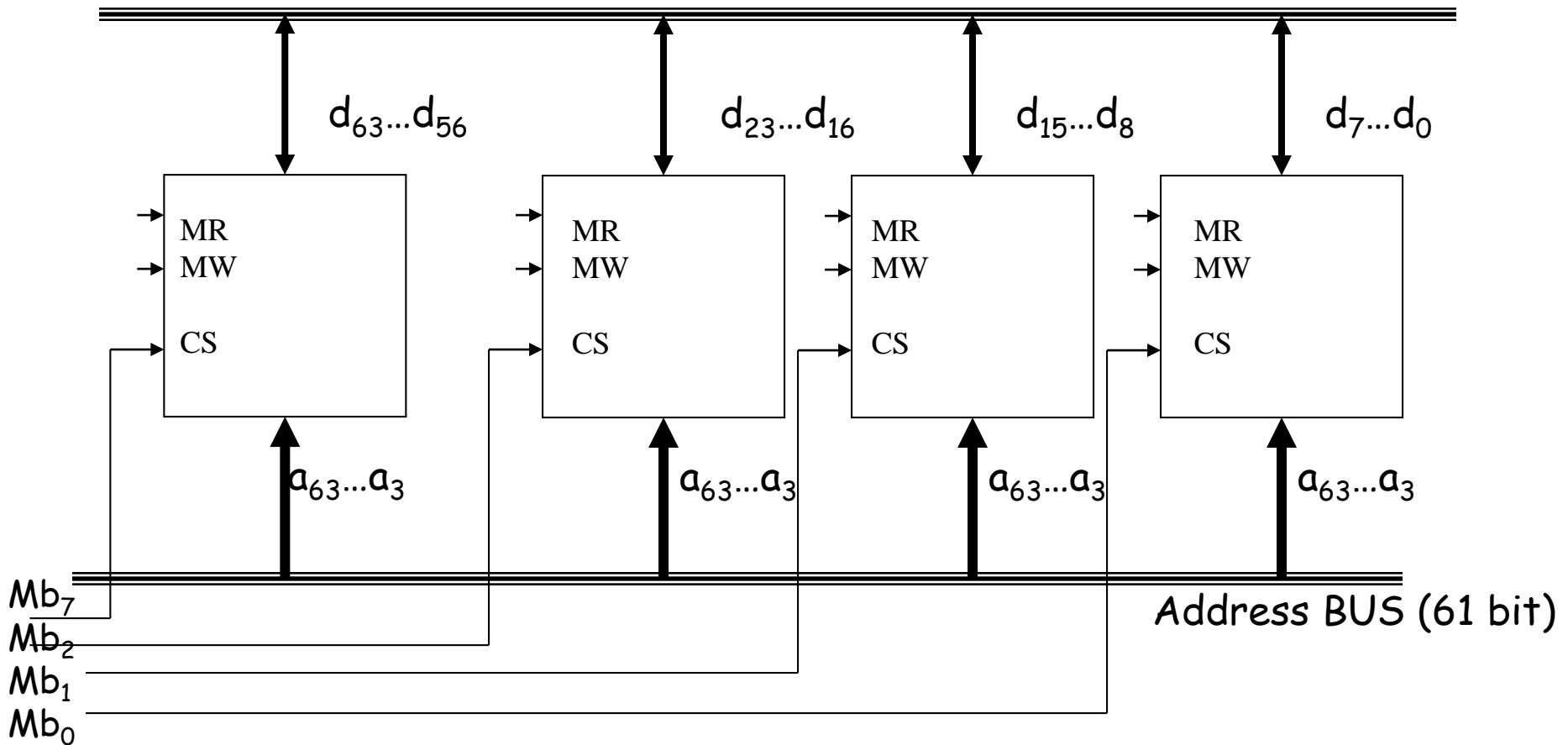



 
# Memoria: spazio di indirizzamento


Lo spazio di indirizzamento del Y64 e'  
monodimensionale e  
Composto da  $2^{64}$  locazioni (byte)




Byte (8 bit)

 

Word (16 bit)

 


Longword (32 bit)

 


Quadword (64 bit)

 
# Memoria: allineamento e disallineamento (memoria a 32 bit)



 Esempio di memorizzazione di una informazione di quattro byte allineati sullo stesso indirizzo di riga.




 Esempio di memorizzazione di una informazione di quattro byte disallineati




Esempio di memorizzazione di una informazione di due byte disallineati
 
## Memoria: allineamento e disallineamento (memoria a 64 bit)



 
Esempio di memorizzazione di una informazione di otto byte allineati sullo stesso indirizzo di riga.



Esempio di memorizzazione di una informazione di due byte disallineati.


# Hp: memoria con byte allineati

Data BUS (64 bit)

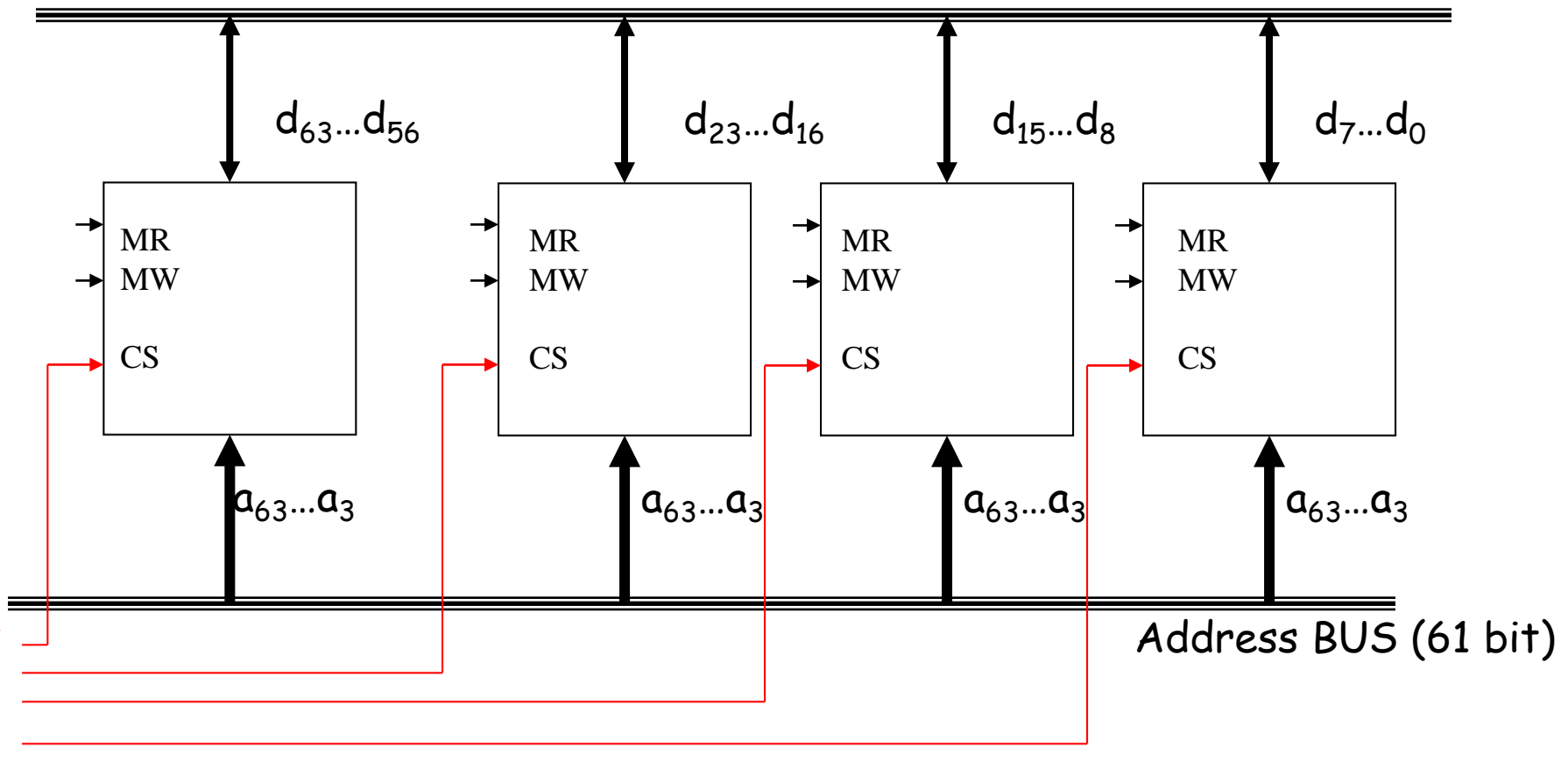

 
# Memoria: interfaccia dello z64


- Registro Memoria Dati (MDR)
- Registro Indirizzo (MAR)
- Segnali di Controllo ( $MR$ ,  $MW$ ,  $Mb_7$ ,  $Mb_6$ ,  $Mb_5$ ,  $Mb_4$ ,  $Mb_3$ ,  $Mb_2$ ,  $Mb_1$ ,  $Mb_0$ )



# Memoria: interfaccia dello z64

 


# Sottosistema di controllo (SCO)

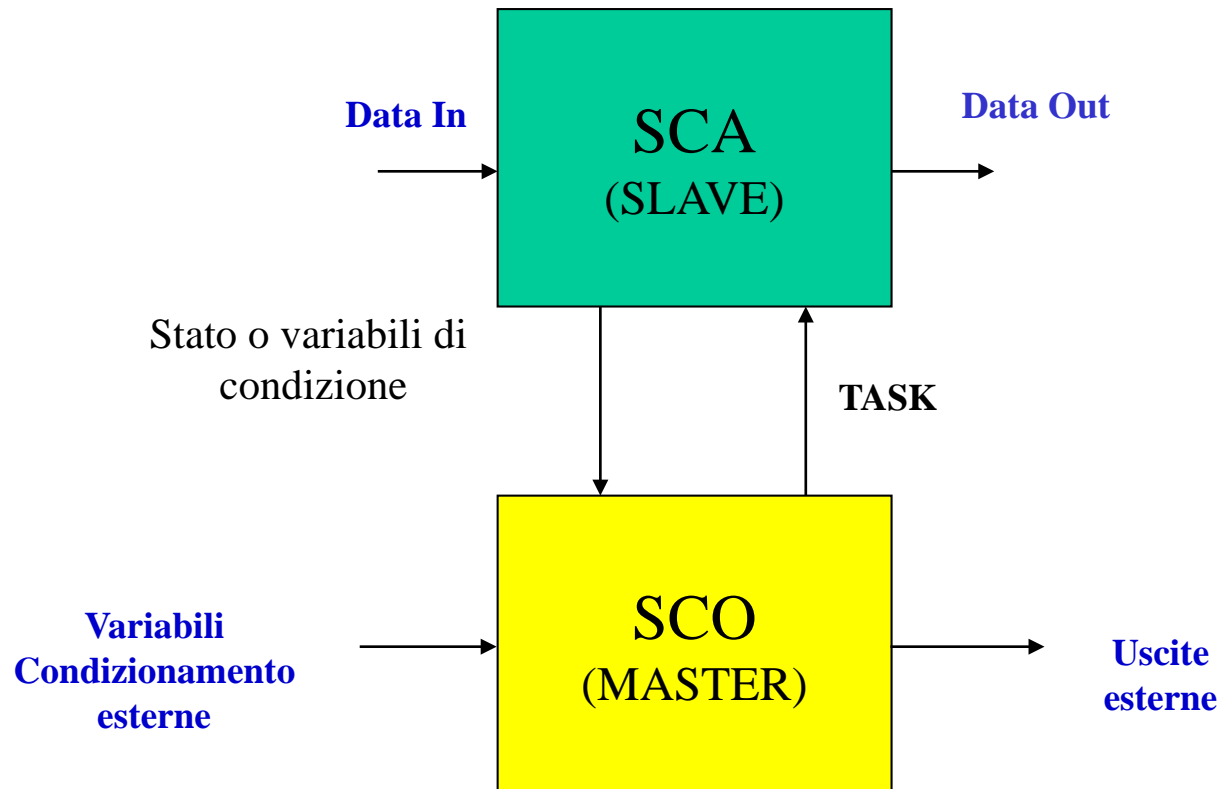


# Sottosistema di controllo (SCO)

Decodifica

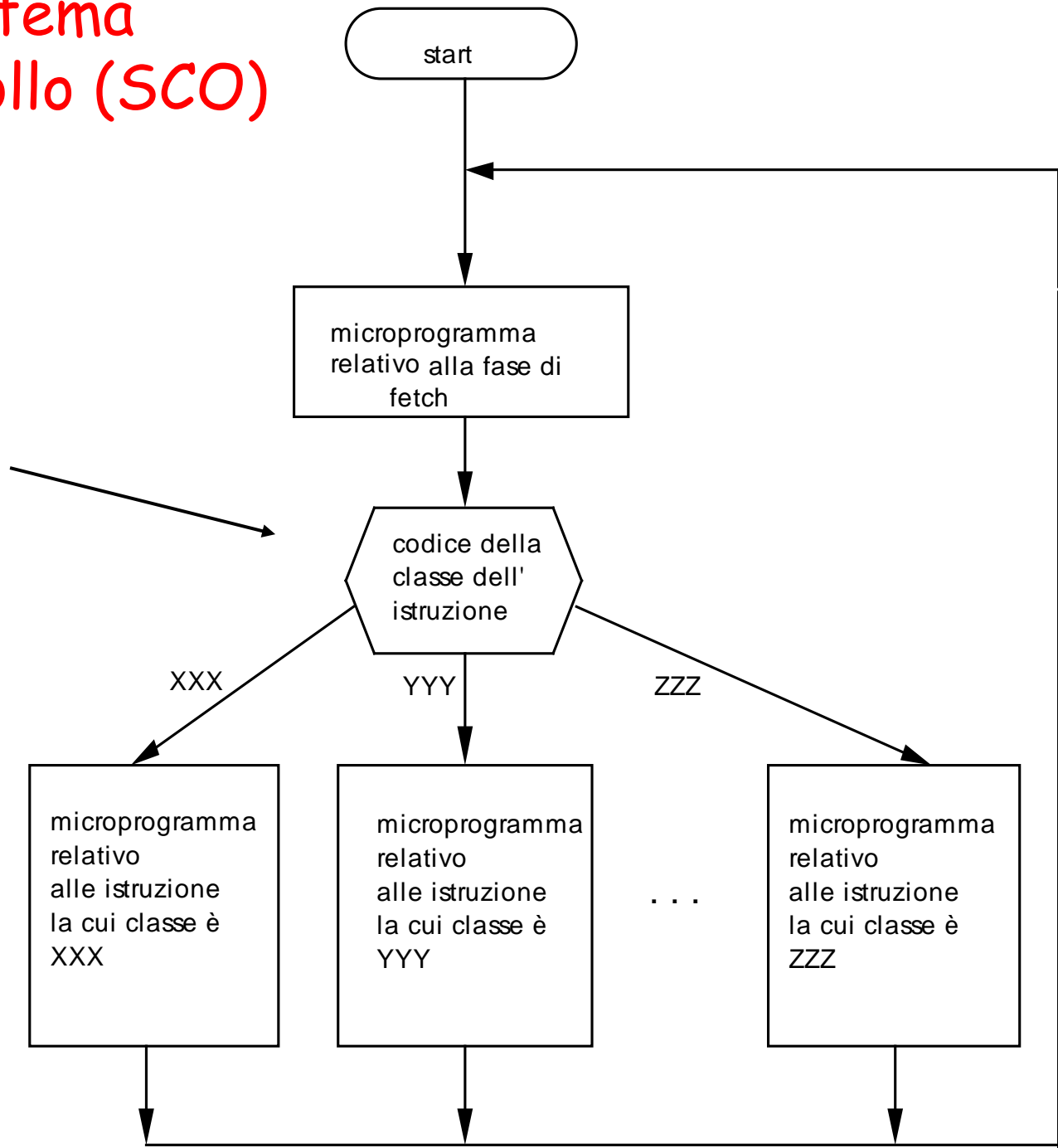



## SCO: schema di Mealy

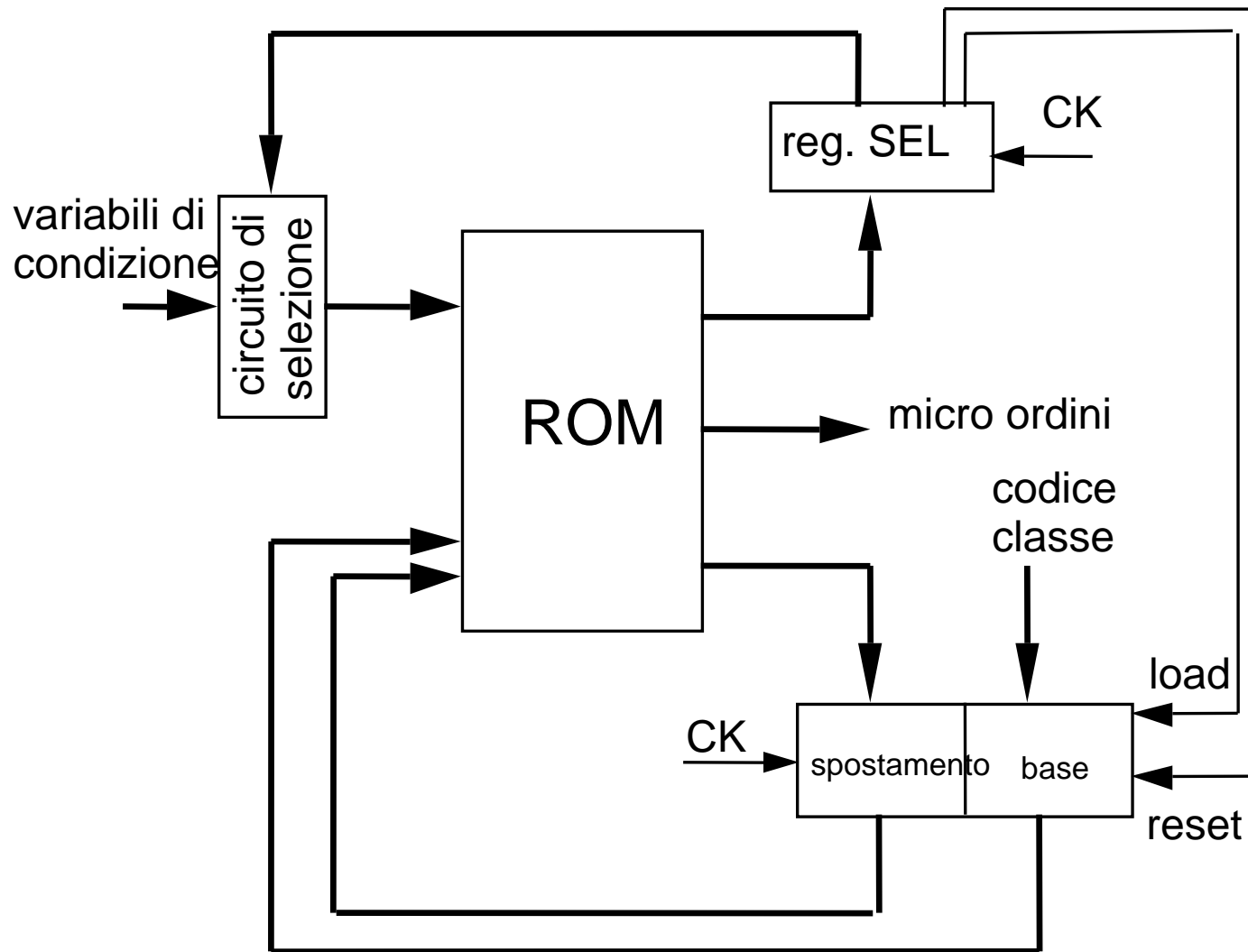

# SCO: schema di Moore

**Cod. Classe:** codice istruzione


**Load:** segnale di caricamento nuova istruzione (a fine fetch)

**Reset:** azzera cod. classe (inizia fetch)


**variab. di cond.:** influenzano esecuzione istr. (ad es. var. in SR)

**Micrordini:** comandi per SCA


**CK:** clock

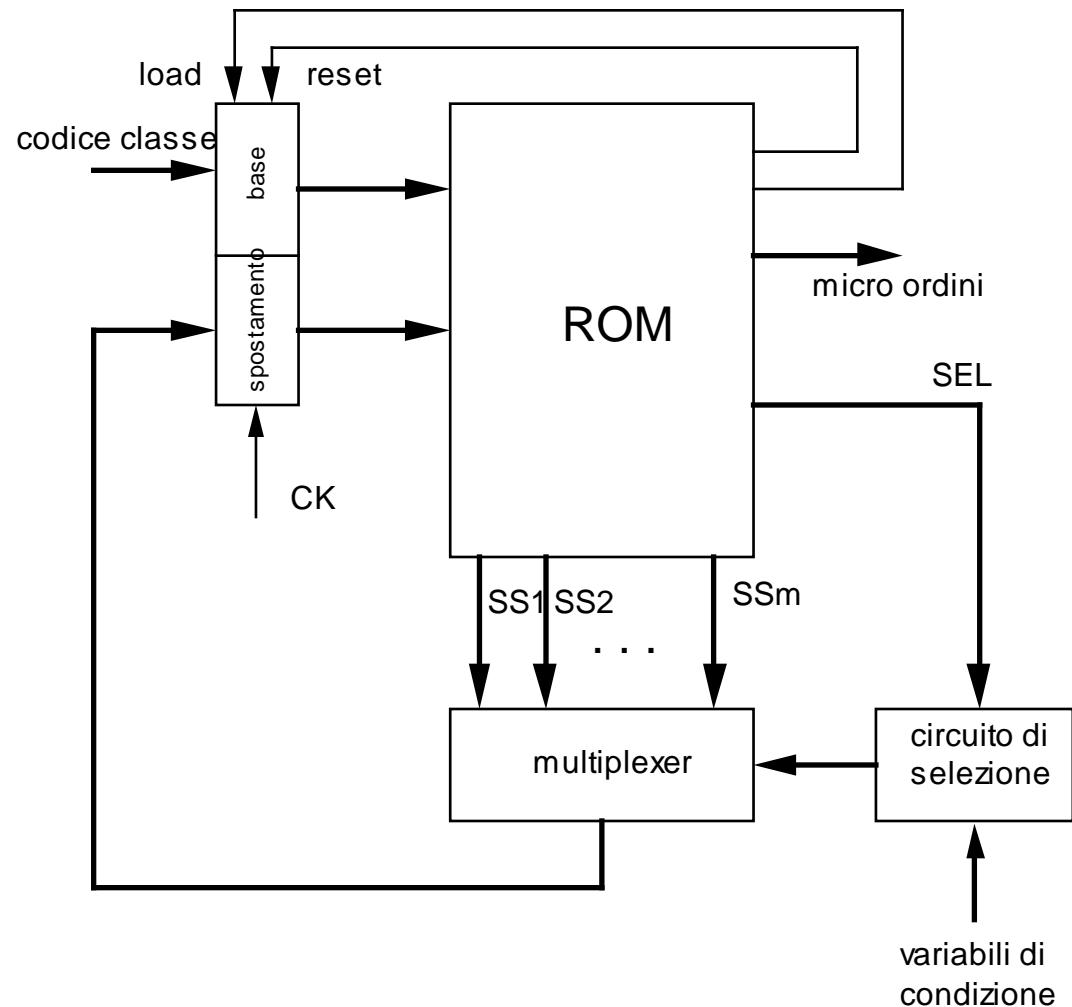
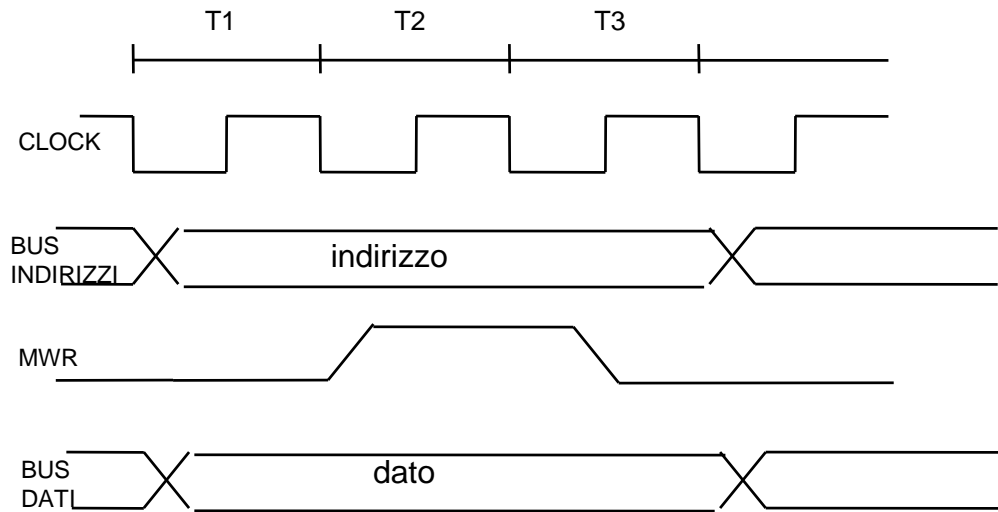
## Interazione con la memoria: ciclo di scrittura



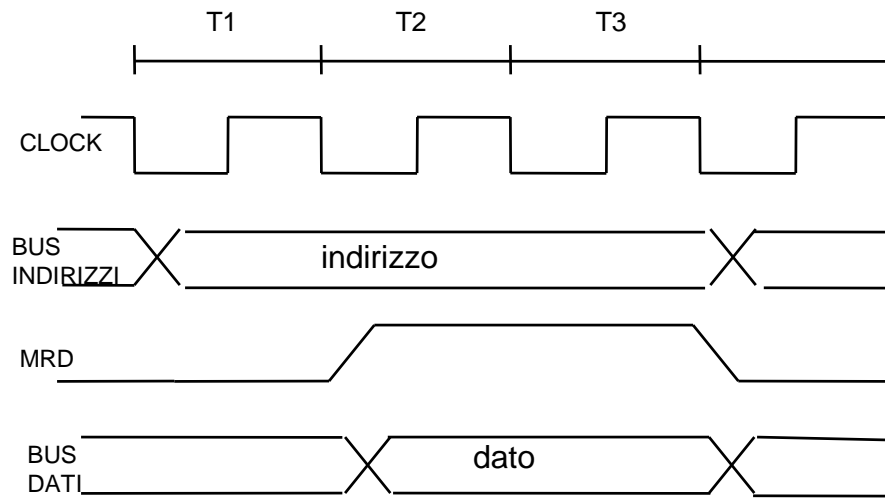
## Interazione con la memoria: ciclo di lettura



# Passi elementari per eseguire il Fetch


(ipotesi: 8 byte allineati in memoria)

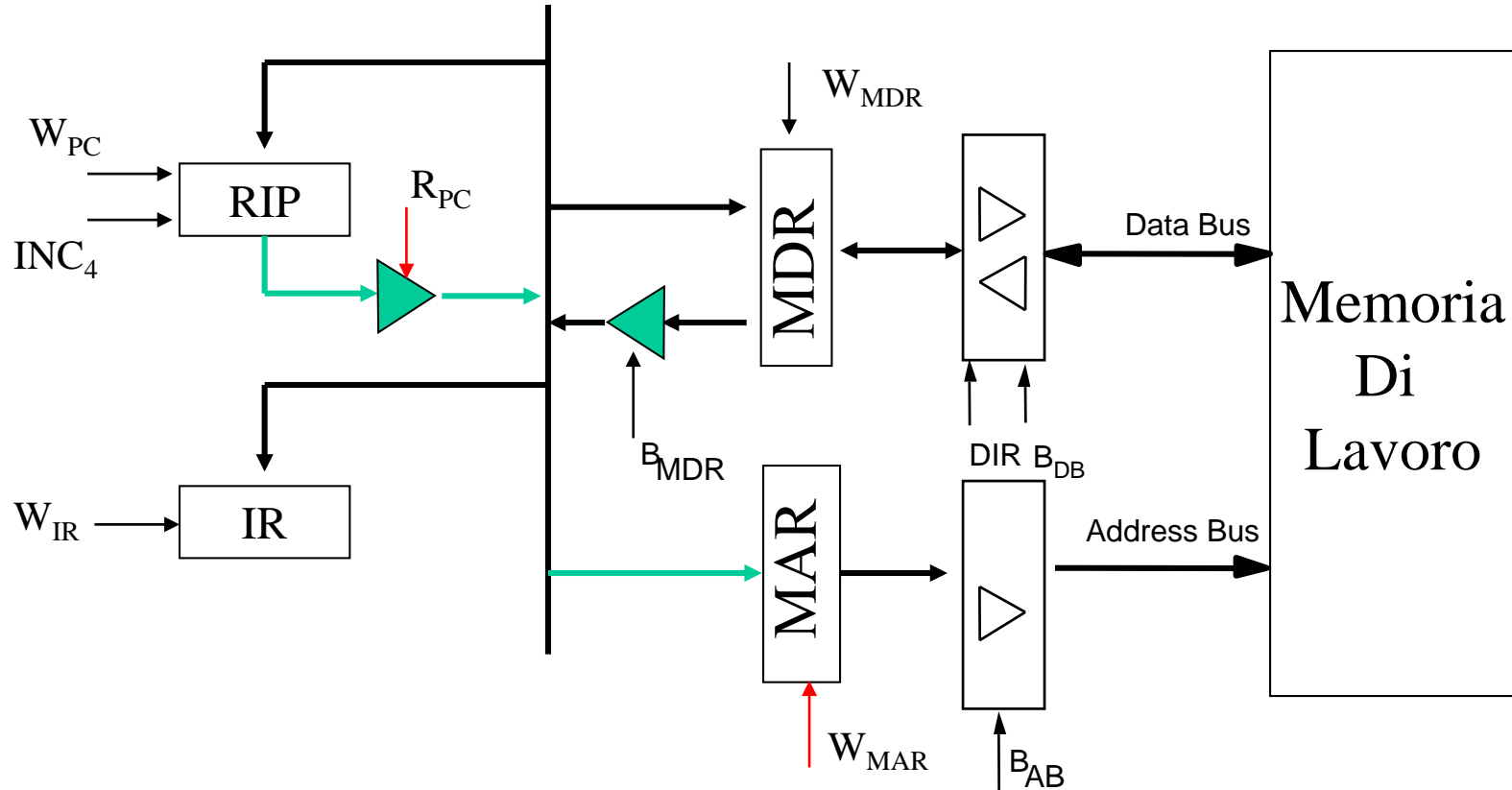1. **RIP -> MAR;** /\* trasferimento del contenuto del RIP nel MAR \*/




# Fetch

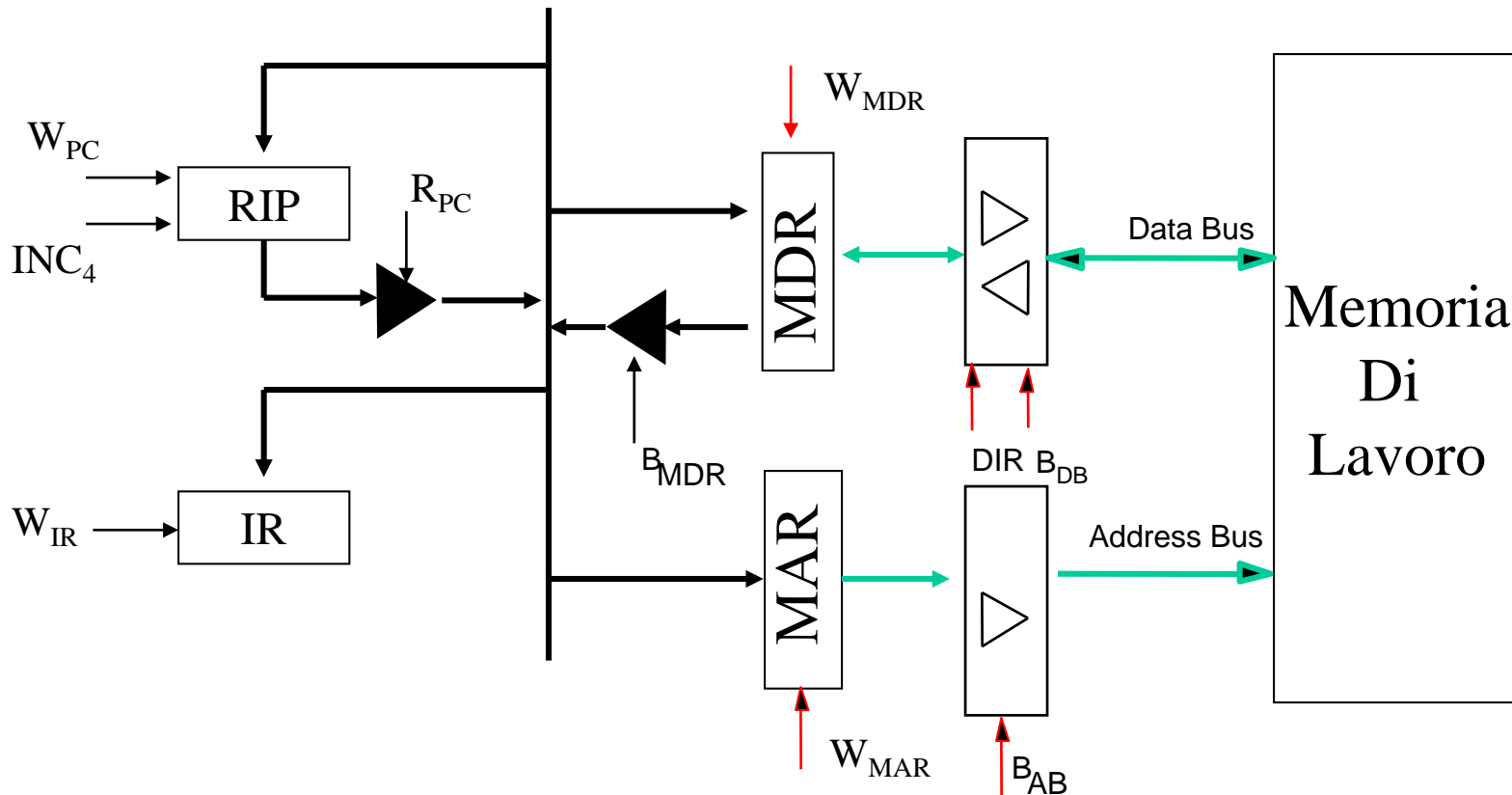1.  $RIP \rightarrow MAR$ ; /\* trasferimento del contenuto del RIP nel MAR \*/
2.  $(MAR) \rightarrow MDR$  /\* trasferimento istruzione da eseguire in MDR \*/



# Fetch

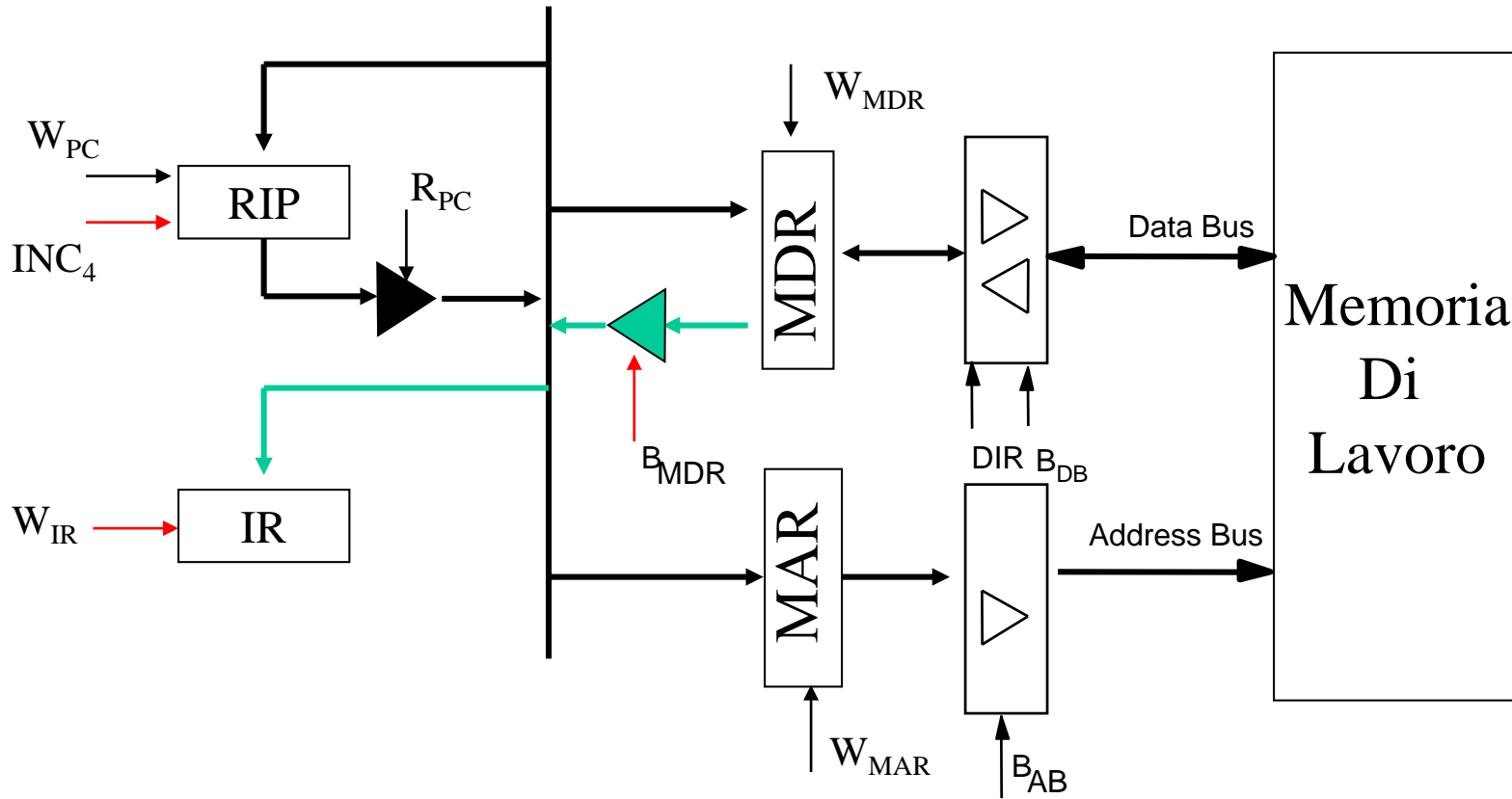1.  $RIP \rightarrow MAR$ ; /\* trasferimento del contenuto del RIP nel MAR \*/
2.  $(MAR) \rightarrow MDR$  /\* trasferimento istruzione da eseguire in MDR\*/
3.  $MDR \rightarrow IR$  /\* trasferimento istruzione da eseguire nell'IR\*/  
 $RIP+8 \rightarrow RIP$  /\*e incr. RIP per prelievo prossima istruzione\*/




## Fetch: micro-ordini

1.  $RIP \rightarrow MAR$ ; /\* trasferimento del contenuto del PC sul MAR \*/
  1.  $R_{RIP} = 1, W_{MAR} = 1$
2.  $(MAR) \rightarrow MDR$  /\* trasferimento istruzione da eseguire in MDR \*/
  1.  $B_{AB} = 1$  /\* T1 \*/
  2.  $B_{AB} = 1, MRD = 1$  /\* T2 \*/
  3.  $B_{AB} = 1, MRD = 1, W_{MDR} = 1$  /\* T3 \*/
3.  $MDR \rightarrow IR$  /\* trasferimento istruzione da eseguire in IR e predisposizione PC per prelievo prossima istruzione \*/
  1.  $B_{MDR} = 1, W_{IR} = 1, INC_8 = 1$


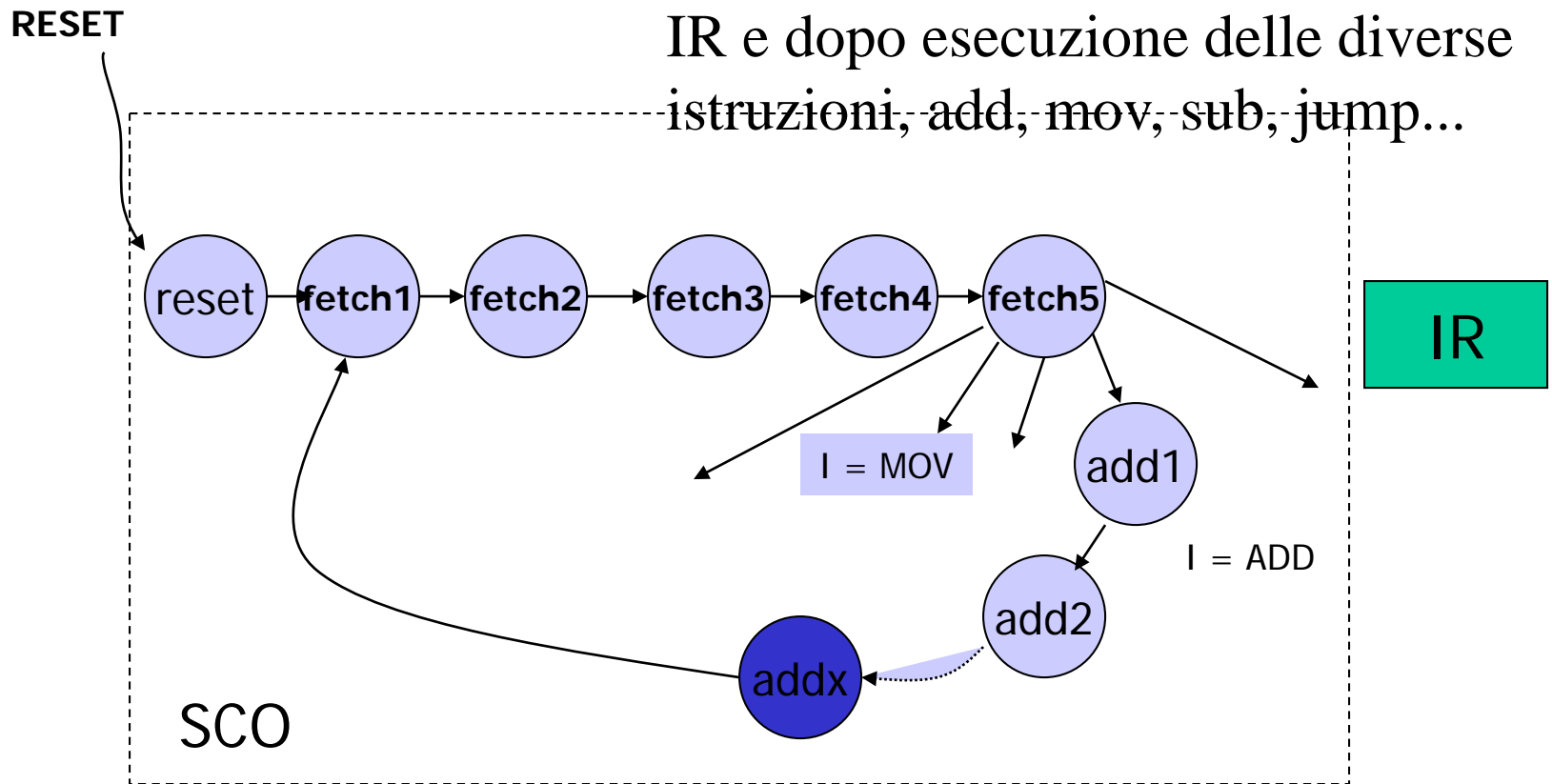
# Ciclo Istruzione - Decode

fetch5: decodifica istr. utilizzando IR e dopo esecuzione delle diverse istruzioni, add, mov, sub, jump...



# Esempio di esecuzione di istruzioni

Nello z64 la fase di esecuzione di un ciclo istruzione consiste in un numero variabile di cicli macchina dipendente dal numero di accessi in memoria necessari (oltre al fetch)

## ADDQ R8, R9

Entrambi gli operandi sono contenuti in registri interni del Z64 (indirizzamento a registro)

1. RIP -> MAR;
2. (MAR) -> MDR
3. MDR -> IR , RIP+8->RIP
4. R8 -> Temp1
5. R9 -> Temp2
6. OUT\_ALU -> R9

## ADDQ #20h, R9


Uno degli operandi (0x20) è memorizzato nei due byte successivi a quelli contenente l'istruzione (indirizzamento immediato)

1. RIP -> MAR;
2. (MAR) -> MDR
3. MDR -> IR , RIP+8->RIP
4. R9 -> Temp1
5. RIP -> MAR
6. (MAR) ->MDR
7. MDR -> Temp2, RIP+8->RIP
8. OUT\_ALU -> R9

## z64 - Interazione con l'esterno


- Ogni fase che comporta l'interazione con le unità esterne viene detta *ciclo macchina*.
- Ogni ciclo macchina può essere costituito da uno o due *cicli di bus*; per esempio la lettura di una parola memorizzata su due byte non allineati sullo stesso indirizzo di riga necessita di due accessi in memoria (cioè di due cicli di bus).

# Interfaccia dispositivi di I/O

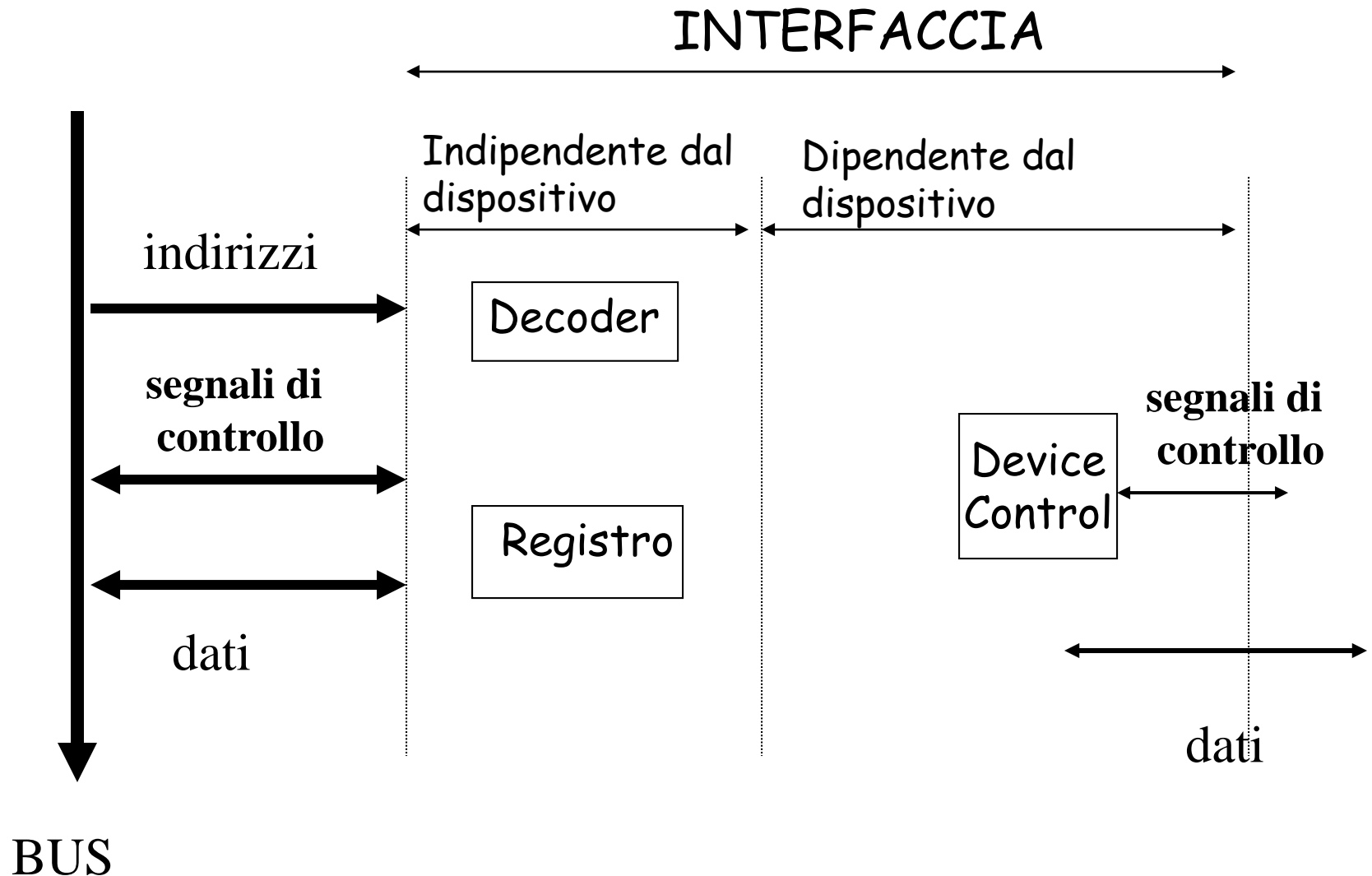

 
# Dispositivi di I/O: interfaccia dello z64

- Registro Dati (I/ODR)
- Registro Indirizzo (I/OAR)
- Segnali di Controllo (I/OR, I/OW, Start, .....)



# I/O: Interfaccia dello z64

 

# Interconnessione dello z64 con due bus

