 



7-segment display logic synthesis

Codifica BCD dell'ingresso

	$x_3x_2x_1x_0$
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001




7-segment display logic synthesis

 

$n=0$

$x=0000$


$y=1111110$

 

$n=2$

$x=0010$


$y=0110111$

 

$n=1$

$x=0001$

$y=0001100$

 


$n=3$

$x=0011$

$y=0011111$


7-segment display logic synthesis

 

$n=4$

$x=0100$


$y=1001101$

 

$n=6$

$x=0110$


$y=1111011$

 

$n=5$

$x=0101$

$y=1011011$

 


$n=7$

$x=0111$

$y=1001110$


7-segment display logic synthesis

 

$n=8$

$x=1000$

$y=1111111$

 

$n=9$

$x=1001$

$y=1011111$

7-segment display logic synthesis

n	x ₃	x ₂	x ₁	x ₀	y ₀	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1

7-segment display logic synthesis

y_0

$x_4x_3 \backslash x_2x_1$	00	01	11	10
00	1			
01	1	1	1	1
11	-	-	-	-
10	1	1	-	-

$$y_0 = \overline{x_2} \overline{x_1} + x_3 + x_4$$